

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی سیستم‌های دیجیتال

پروژه‌ی پایانی درس:

ضرب‌کننده‌ی ماتریسی با استاندارد IEEE 754

استاد: دکتر فرشاد بهاروند

عماد زین‌اوقلی، مازیار شمسی‌پور، بردیا محمدی، محمدجواد هزاره، پویا یوسفی

۲۳ تیر ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۳	۱	مقدمه
۳	۱.۱	تعریف الگوریتم
۴	۲.۱	قراردادهای ریاضی
۵	۳.۱	نحوه‌ی عملکرد از نظر مساحت و تایمینگ
۵	۴.۱	استاندارد IEEE 754
۶	۵.۱	کاربردها
۶	۶.۱	مراجع مورد استفاده
۷	۲	توصیف معماری سیستم
۷	۱.۲	اینترفیس‌های سیستم و قرارداد استفاده از آن
۷	۱.۱.۲	ساختار کلی حافظه
۹	۲.۱.۲	خانه‌ی اول حافظه
۹	۳.۱.۲	خانه‌ی دوم حافظه
۱۰	۴.۱.۲	نحوه‌ی دسترسی به حافظه
۱۰	۵.۱.۲	ریست آسنکرون
۱۰	۶.۱.۲	کلاک سخت‌افزار
۱۱	۲.۲	ساختار درختی سیستم
۱۲	۳.۲	توصیف ماژول‌ها
۲۳	۴.۲	شماتیک کلی سخت‌افزار
۲۴	۳	روند شبیه‌سازی و نتایج حاصل
۲۴	۱.۳	توصیف TestBench
۲۴	۲.۳	توصیف روند کلی شبیه‌سازی
۲۴	۳.۳	توصیف Golden Model
۲۵	۴.۳	مقایسه‌ی خروجی‌های نهایی با Golden Model
۲۸	۴	پیاده‌سازی و نتایج حاصل

شرح وظایف

اعضای گروه	وظایف	درصد مشارکت
محمد جواد هزاره	طراحی Main Control Unit و تست‌بنچ، تکمیل طراحی Top module و تست‌بنچ.	20%
مازیار شمسی‌پور	طراحی Control Unit و تست‌بنچ، طراحی Top Module و تست‌بنچ. تکمیل گزارش	20%
عماد زین‌اوقلی	طراحی Memory و Arbiter و تست‌بنچ، تکمیل طراحی Matrix Multiplier و تست‌بنچ.	20%
پویا یوسفی	طراحی Golden Model و انجام عملیات سنتز. تکمیل گزارش	20%
بردیا محمدی	طراحی Matrix Multiplier و تست‌بنچ. تکمیل گزارش	20%

۱ مقدمه

۱.۱ تعریف الگوریتم

الگوریتم مورد استفاده الگوریتم ضرب ماتریسی Cannon می‌باشد در این الگوریتم با تقسیم کردن ماتریس‌های ورودی و خروجی به بلاک‌های $k * k$ که در آن k عدد ثابتی می‌باشد می‌خواهیم با داشتن تعدادی پردازنده که به صورت موازی کار می‌کنند عملیات ضرب ماتریسی را بهبود ببخشیم. به طور مثال ماتریس‌ها زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1\mu} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ A_{\lambda 1} & A_{\lambda 2} & \dots & A_{\lambda \mu} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1\gamma} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ B_{\mu 1} & B_{\mu 2} & \dots & B_{\mu \gamma} \end{bmatrix} \quad (۱)$$

که در آن هر $A_{ij}B_{ij}$ یک بلاک $k * k$ می‌باشد. (توجه می‌کنیم که سائز ماتریس‌ها اگر بخش‌پذیر به k نباشد با اضافه کردن صفر آن را بخش‌پذیر می‌کنیم) با این اوصاف طبق قاعده‌ی ضرب بلوکی می‌دانیم که بلاک C_{ij} در ماتریس جواب از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$C_{ij} = \sum_{x=0}^{\mu} A_{ix} B_{xj} \quad (۲)$$

با داشتن تعداد تعداد مشخصی ضرب کننده‌ی ماتریسی $k * k$ می‌توانیم به طور موازی با استفاده از آنها و پخش کردن C_{ij} ها بین پردازنده‌های مختلف حاصل نهایی $A \times B$ را محاسبه کنیم. در ادامه‌ی این گزارش از علائم ریاضی‌ای استفاده می‌شود که در اینجا به شرح آنها می‌پردازیم.

۲.۱ قراردادهای ریاضی

ورودی الگوریتم مورد استفاده ماتریس‌های مستطیلی A_{mr} و B_{rn} خواهند بود و بنابراین ماتریس خروجی به صورت $A_{mr} \times B_{rn} = C_{mn}$ خواهد بود. با این حال در هر کجای گزارش که از عبارت A_{ij} (و همینطور برای B, C) استفاده شد منظور بلاک $k * k$ ستون i ام و سطر j ام می‌باشد. برای روشن‌تر شدن این موضوع به مثال زیر توجه می‌کنیم، فرض کنید ماتریس A به صورت زیر باشد:

$$A_{mr} = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & \dots & a_{0r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m0} & a_{m1} & \dots & a_{mr} \end{bmatrix}$$

حال اگر این ماتریس را به بلوک‌های $k * k$ تقسیم کنیم و در صورت لزوم درایه‌های نهایی را صفر قرار دهیم ماتریسی به فرم زیر خواهیم داشت:

$$A^* = \left[\begin{array}{cccc|c} A_{00} & A_{01} & \dots & A_{0\mu-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ A_{\lambda-10} & A_{\lambda-11} & \dots & A_{\lambda\mu-1} & \\ \hline & 0 & & & 0 \end{array} \right]$$

که لازم است که توجه داشته باشیم که وقتی ماتریس‌ها را به فرم بلوکی می‌نویسیم مقادیر زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\mu = \left\lceil \frac{r}{k} \right\rceil \quad (\text{آ}۳)$$

$$\lambda = \left\lceil \frac{m}{k} \right\rceil \quad (\text{ب}۳)$$

$$\gamma = \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \quad (\text{ج}۳)$$

$$\theta = \left\lceil \frac{\lambda\gamma}{\# \text{Matrix Processors}} \right\rceil \quad (\text{د}۳)$$

از این نمادها به کرات در طول گزارش استفاده خواهد شد. توجه می‌کنیم که علت اینکه سقف این حاصل تقسیم‌ها را در نظر گرفتیم همان است که اگر اندازه‌ی ماتریس‌ها بر k بخش پذیر نباشند با اضافه کردن صفر به انتهای آن باعث بخش پذیری می‌شویم.

۳.۱ نحوه‌ی عملکرد از نظر مساحت و تایمینگ


از آنجایی که هر ضرب کننده‌ی ماتریسی در حدود k^3 کلاک سایکل زمان می‌برد و محاسبه‌ی هر بلوک C_{ij} با توجه به معادله ۲ به μ بار به ضرب ماتریسی نیاز دارد. همچنین برای محاسبه‌ی تمام بلوک‌ها باید $\lambda\gamma$ بار محاسبات بالا را انجام دهیم با این حال اگر فرض کنیم که تعداد پردازنده‌ها p باشد آنگاه می‌توانیم ببینیم که تعداد کلاک سایکل‌ها تقریباً برابر با عبارت زیر است:

$$\frac{\lambda\gamma\mu k^2}{\text{\#number of PU}} = \frac{\lambda\gamma\mu k^2}{p} \quad (4)$$

همچنین تعداد رجیسترهایی که هر واحد ضرب کننده‌ی ماتریس مربعی نیاز دارد از $O(k^2)$ می‌باشد. و بنابراین تعداد تمام رجیسترهایی که مورد نیاز است از $O(pk^2)$ می‌باشد.

 ۴.۱ استاندارد IEEE 754

محاسبات در این پروژه از استاندارد IEEE 754 - Single-precision floating-point پیروی می‌کند که به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم. در این استاندارد اعداد اعشار با سه بخش exponent ، fraction ، sign مشخص می‌شوند که سهم هر یک از آنها مانند مثال زیر است:



و هر عدد طبق فرمول زیر به این نمایش در می‌آید:

$$\text{value} = (-1)^{\text{sign}} \times 2^{(E-127)} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} 2^{-i}\right) \quad (5)$$

۵.۱ کاربردها

محاسبات ماتریسی، در سیستم‌های پردازش تصویر، در سیستم‌های مخابراتی MIMO، در سیستم‌های مخابراتی که از روش OFDM برای ارسال اطلاعات استفاده می‌کنند و همچنین در سیستم‌های رادار و سونار که مراحل آشکارسازی و تخمین را به کمک اطاعتی که از آرایه‌ای از سنسورها جمع‌آوری شده انجام می‌دهند، کاربرد فراوانی دارند. واحد ضرب ماتریس در برنامه‌های پردازش سیگنال دیجیتال مانند تصویربرداری دیجیتال، پردازش سیگنال، گرافیک رایانه‌ای و چندرسانه‌ای استفاده می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که مساحت کمتری اشغال کند، سریع کار کند و انرژی کمی مصرف کند. در این پروژه، به چگونگی محاسبه‌ی ضرب ماتریس‌ها و پیاده‌سازی آن، به عنوان یک بخش از مباحث محاسبات ماتریسی پرداخته شده است.

۶.۱ مراجع مورد استفاده

References

- [1] Abhishek Kumar : Scalability of Parallel Algorithms for Matrix Multiplication
- [2] Patricia Ortega : Parallel Algorithm for Dense Matrix Multiplication
- [3] Ju-wook Jang, Seonil Choi and Viktor K. Prasanna : Area and Time Efficient Implementations of Matrix Multiplication on FPGAs
- [4] Cannon's algorithm, Wiki-pedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannon%27s_algorithm

۲ توصیف معماری سیستم

۱.۲ اینترفیس‌های سیستم و قرارداد استفاده از آن

به طور کلی و از نگاه بالا سخت‌افزار از یک حافظه و و کمک-پردازنده‌ی ضرب ماتریسی^۱ تشکیل شده است که پردازنده برای استفاده از می‌تواند ورودی‌ها را درون حافظه قرار داده و خروجی‌ها را نیز از آن بخواند (I/O Mapped). برای استفاده از این کمک-پردازنده قراردادهایی در نحوه‌ی استفاده از مموری وجود دارد که باید به آن توجه شود.

۱.۱.۲ ساختار کلی حافظه

ساختار کلی حافظه به صورت زیر خواهد بود:

Config
Status
A_{11}
A_{12}
\vdots
$A_{\lambda\mu}$
B_{11}
B_{12}
\vdots
$B_{\mu\gamma}$
C_{11}
C_{12}
\vdots
$C_{\lambda\gamma}$

جدول ۱: شماتیک حافظه

که در آن هر یک از A_{ij} , B_{ij} , C_{ij} ها یک بلوک $k * k$ خواهند بود و باید آن‌ها را به صورت سطری در خانه‌های پشت سر هم حافظه نوشت.

^۱Matrix Multiplier - Co-processor

برای مثال اگر ماتریس‌های A, B به صورت زیر باشند:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

و ماتریس خروجی به صورت $C = \begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 48 & 64 \end{bmatrix}$ خواهد بود. در صورتی که $k = 2$ و به عبارتی واحدهای

درونی ضرب کننده‌های ماتریس مربعی ما توانایی ضرب بلوک‌های $2 * 2$ را داشته باشند؛ CPU باید آن را به صورت زیر در حافظه قرار دهد و همچنین بلوک‌های خروجی را از بخش‌های مشخص شده استخراج کند: نکته حائز توجه دیگر نقطه‌ی شروع ماتریس‌های خروجی می‌باشد که تنها کافیست

Config
Status
۱
۲
۴
۵
۳
۰
۶
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۰
۰
۲۲
۲۸
۴۸
۶۴

جدول ۲: شماتیک حافظه برای مثال داده شده

توجه شود که به جز دو خانه‌ی اول حافظه بقیه‌ی خانه‌ها به صورت یکسان بین ماتریس‌های ورودی و ماتریس خروجی تقسیم شده‌است. یعنی اگر اندازه‌ی کل مموری را N در نظر بگیریم $\lceil \frac{N-2}{3} \rceil$ خانه به خروجی اختصاص پیدا می‌کند.

۲.۱.۲ خانه‌ی اول حافظه

CPU باید اولین خانه‌ی حافظه را که مربوط به کانفیگ می‌باشد به صورت زیر از اعداد پر کند:

θ	μ	γ	λ
$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$

که مقادیر این پارامترها در معادله ۳ مشخص شده است و همچنین باید توجه شود که مقدار θ نیز از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

برای مثال فرض کنیم که ماتریس‌های A_{55} ، B_{55} در اختیار داشته باشیم. همچنین 4 پردازنده ضرب ماتریسی $3 * 3$ در اختیار داشته باشیم، پارامترهای مد نظر به صورت زیر محاسبه خواهند شد:

$$\lambda = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\gamma = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\mu = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\theta = \lceil \frac{\lambda\gamma}{\# \text{Matrix Processors}} \rceil = \lceil \frac{4}{4} \rceil = 1$$

و بنابراین خانه‌ی اول حافظه در هنگامی که کمک-پردازنده دستور شروع به کار را دریافت می‌کند باید به صورت زیر باشد:

00000001	00000010	00000010	00000010
----------	----------	----------	----------

۳.۱.۲ خانه‌ی دوم حافظه


همچنین دومین خانه‌ی حافظه که مربوط به Status می‌باشد مطابق شکل زیر می‌باشد.

CPU Ready	C-P Acknowledge	...	CPU Acknowledge	C-P Ready
-----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

وظیفه‌ی CPU این است که بعد از قرار دادن ورودی‌ها و تنظیم کردن Config مقدار بیت CPU Ready را فعال کند و بعد از این که بیت Acknowledge را از طرف کمک-پردازنده دریافت کرد به کارش ادامه دهد بعد از تمام شدن عملیات ضرب ماتریسی بیت C-P Ready فعال می‌شود و CPU می‌تواند بلاک‌های ماتریس خروجی را از مکانی که در مموری مربوط به خروجی‌ها می‌باشد استخراج کند.

۴.۱.۲ نحوه‌ی دسترسی به حافظه

برای دسترسی به حافظه تمامی ماژول‌های موجود در سیستم و همچنین CPU از یک Round-Robin Arbiter استفاده می‌کنند، با این تفسیر که ماژولی بخواهد خط‌های متصل به حافظه^۲ را تغییر دهد باید از Arbiter اجازه‌ی دسترسی بگردد. و اگر Arbiter سیگنال Grant مربوط به آن ماژول را فعال کرد اجازه‌ی نوشتن روی حافظه در اختیار آن ماژول قرار می‌گیرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع خوب است به شماتیک زیر توجه کنید:

 

شکل ۱: Arbiter

۵.۱.۲ ریست آسنکرون

سخت‌افزار دارای یک سیگنال reset آسنکرون می‌باشد که تمام رجیسترهای درونش را صفر می‌کند.


۶.۱.۲ کلاک سخت‌افزار

تمامی ماژول‌های این سخت‌افزار از جمله مموری و تمام ماژول‌های واحد حساب‌کننده‌ی ضرب ماتریسی به صورت سنکرون عمل می‌کنند و CDC در این سخت‌افزار اتفاق نمی‌افتد.

^۲Memory Bus

ابتدا ساختار درختی سخت‌افزار طراحی شده را می‌بینیم و سپس به مفسراً درباره‌ی نقش و عملکرد هر یک از ماژول‌های مربوطه صحبت خواهیم کرد.


۲.۲ ساختار درختی سیستم

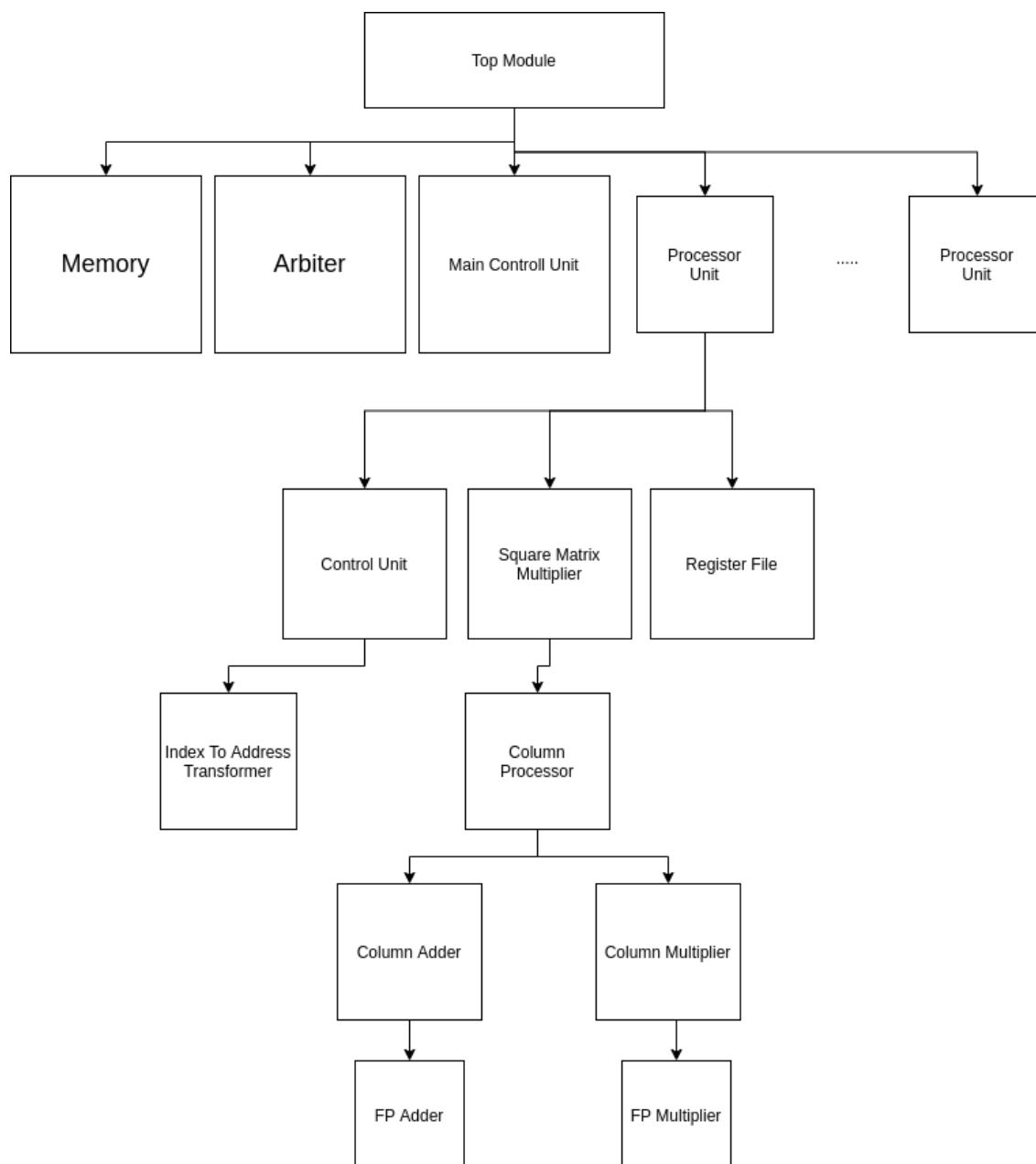

شکل ۲: Design Hierarchy

۳.۲ توصیف ماژول‌ها

• Memory

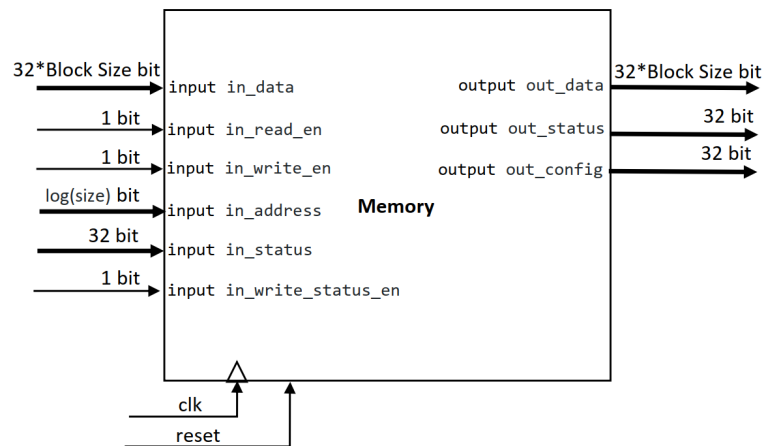


شکل ۳: Memory Schematic

واحد حافظه سخت‌افزار که مطابق با استاندارد k که در بخش‌های قبل مفسراً درباره‌ی آن توضیح دادیم می‌باشد. این واحد توانایی آدرس دهی به هر کلمه را دارد (Word Addressable). هر کلمه‌ی آن یک عدد ممیز شناور با استاندارد IEEE 754 - Single Precision می‌باشد. خواندن و نوشتن در آن این حافظه به منظور بهبود عملکرد زمانی به گونه‌ایست که در هر بار دسترسی به حافظه به تعداد k کلمه در آن نوشته یا از آن خوانده می‌شود.

هر ماژول دیگر در سخت‌افزار یا بیرون سخت‌افزار برای دسترسی به باس ورودی‌های مموری باید از Arbiter اجازه گرفته باشد یعنی مطابق شکل ۱ باید سیگنال Request خود را فعال کند و سپس منتظر بماند که سیگنال Grant دریافت شود و بعد از آن می‌تواند عملیات‌های نوشتن و خواندن روی حافظه را انجام دهد.


از آنجایی که Config و Status مکرراً مورد نیاز ماژول‌ها در برنامه قرار می‌گیرد تصمیم گرفتیم که خواندن و نوشتن این دو (البته فقط نوشتن در Status) بدون نیاز داشتن به اجازه‌ی Arbiter و توسط Main Controller که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم صورت بگیرد.

Arbiter •

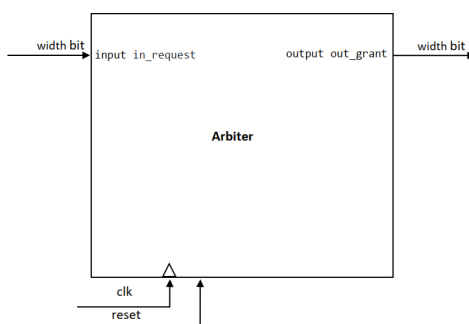

شکل ۴: Arbiter Schematic


همانطور که برای Memory توضیح دادیم این واحد نقش پخش کردن اجازه‌ی دسترسی به مموری را بین ماژول‌ها دارد در شکل ۱ این موضوع مشخص است. مقدار پهنای ورودی و خروجی این ماژول متناسب با تعداد ماژول‌های دیگریست که اجازه‌ی دسترسی به حافظه را می‌خواهند. برای روشن شدن عملکرد این ماژول به FSM زیر توجه کنید:

 

شکل ۵: Arbiter Fsm


همانگونه که از این FSM مشخص می‌باشد هر گاه یکی سیگنال‌های Request فعال باشد Arbiter به حالت Grant می‌رود و برای ماژولی که درخواست داده و اولویت بالاتری دارد Grant تولید می‌کند. روشن است که سیگنال Grant، Hot-Bit می‌باشد. وقتی که سیگنال گرنت فعال شد Arbiter منتظر می‌ماند که همان ماژولی که Grant را دارد Request خود را قطع کند. بعد از آن دوباره در صورتی که Request داشتن ماژول دیگری به حالت تولید Grant می‌رود و در غیر این صورت به حالت اولیه بازگشته و منتظر می‌ماند تا Request یکی از ماژول‌ها فعال شود.

Main Control Unit •

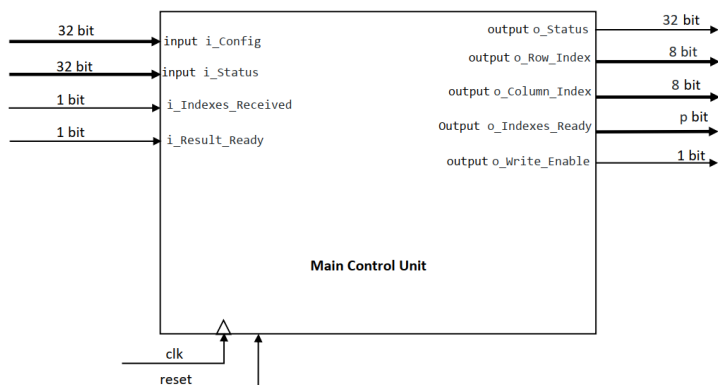

شکل ۶: Main CU Schematic

این واحد وظیفه‌ی پخش کردن بلاک‌های C_{ij} بین پردازنده‌ها را دارد به نمودار حالت زیر توجه می‌کنیم:

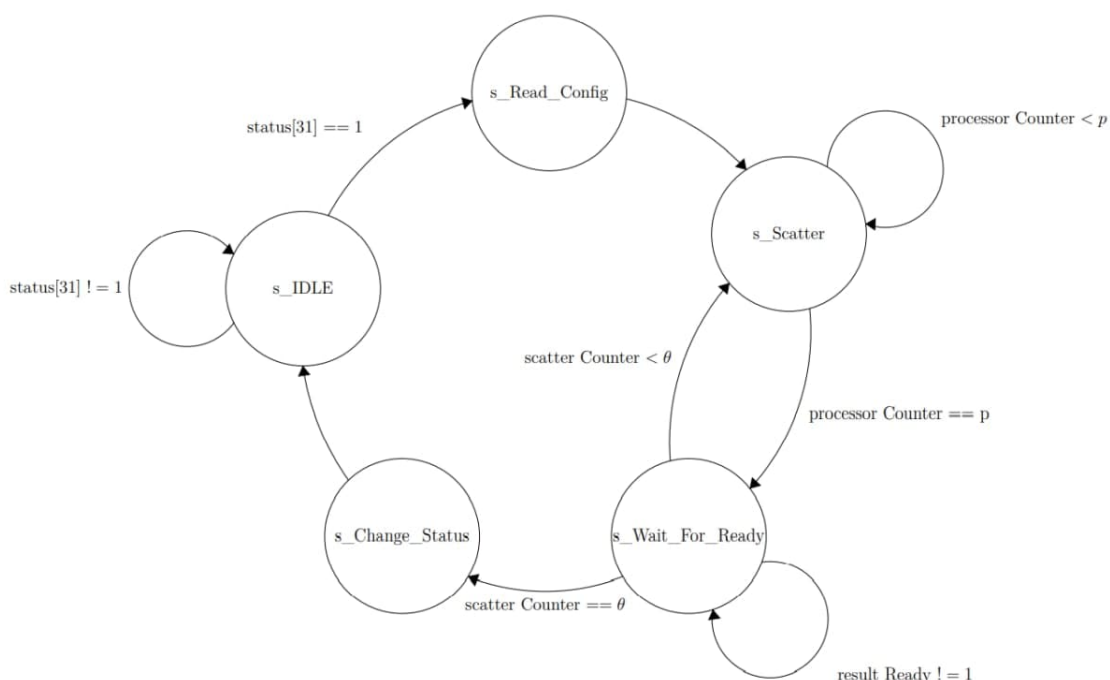


شکل ۷: Main CU Fsm

با یک شدن بیت آخر خانه‌ی status در حافظه، این واحد کار خود را آغاز کرده و به پردازنده مرکزی acknowledge می‌دهد که کار خود را آغاز کرده است.

در حالت بعدی به سراغ خواندن اطلاعات ماتریس‌های ضرب شونده از خانه config در حافظه رفته و این اطلاعات را در رجیسترهای میانی خود ذخیره می‌کند. پس از آن شروع به پخش کردن بلوک‌های ماتریس‌ها میان پردازنده‌ها کرده که این کار نیز به این صورت انجام می‌شود که منتظر سیگنال acknowledge از طرف پردازنده مورد نظر می‌ماند و اگر این سیگنال را دریافت کند به سراغ پردازنده بعدی می‌رود. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهد که به تمامی پردازنده‌ها یک بلوک اختصاص یابد.

پس از اختصاص بلوک‌ها به تمامی پردازنده‌ها به حالت بعدی رفته و منتظر می‌ماند تا پردازنده‌ها کار خود را تمام کنند. با تمام شدن کار تمامی پردازنده‌ها، سیگنال result_ready یک شده و در این حالت اگر بلوکی برای اختصاص دادن باقی‌مانده بود، دوباره به حالت s_Scatter برگشته و تخصیص را انجام می‌دهد و در غیر این‌صورت به حالت بعدی، یعنی s_Change_Status رفته و مطابق قرارداد، بیت اول خانه‌ی status حافظه را یک می‌کند که نشان می‌دهد کار ضرب‌ماتریس‌ها تمام شده و نتیجه نیز در حافظه نوشته شده است و پردازنده‌ی مرکزی می‌تواند خروجی را استخراج کند.

Processor •

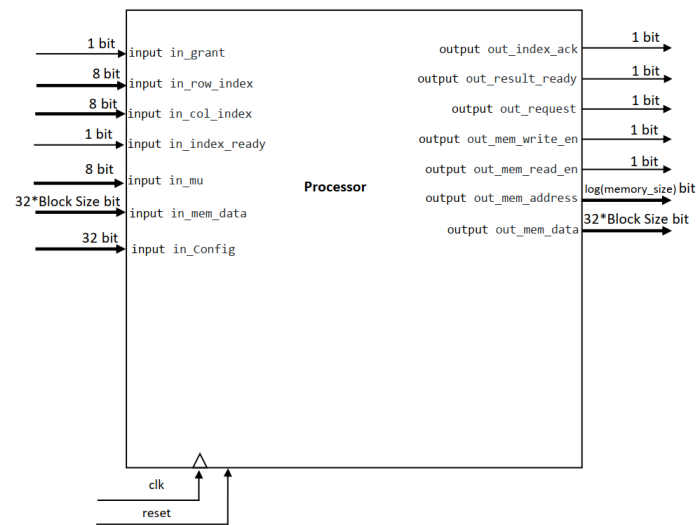

شکل ۸: Processor Fsm

این واحد وظیفه دارد که با دریافت یک i, j و سیگنال‌های ورودی دیگر مقدار C_{ij} را محاسبه کرده و در حافظه ذخیره کند.

در واقع این واحد که متشکل از Register File، Control Unit، Square Matrix Multiplier می‌باشد وظیفه‌ی برقراری اتصالات بین این ماژول‌ها را دارد تا کارهای زیر به درستی انجام شود:

(I) با توجه به معادله ۲ آدرس A_{ix} و B_{xj} از Control Unit بگیرد و به مموری بدهد سپس متناسب با این اندیس‌ها آدرسی برای Register File ایجاد کرده و سیگنال Write Enable آن را فعال کند تا Register File به درستی این ماتریس‌ها را از حافظه بخواند.


(II) بعد از اینکه Register File A_{ix} و B_{xj} شد باید سیگنال Start را از Control Unit گرفته و به Square Matrix Multiplier بدهد.

(III) داده‌های مورد نیاز Square Matrix Multiplier را در کلاک‌های مختلف از Register File خوانده تا عملیات ضرب ماتریس مربعی $A_{ix} \times B_{xj}$ به درستی انجام شود.

(IV) بعد از اتمام ضرب حاصل را با مقادیر قبلی که در رجیستر فایل برای C_{ij} بود جمع بزند.


(V) بعد از اینکه عملیات‌های بالا به اندازه‌ی μ بار تکرار شد سیگنال مناسبی برای Main Control Unit ارسال کند تا در صورت نیاز Main Control Unit محاسبه‌ی بلوک دیگری را به این پراسسور اختصاص دهد.

Control Unit •

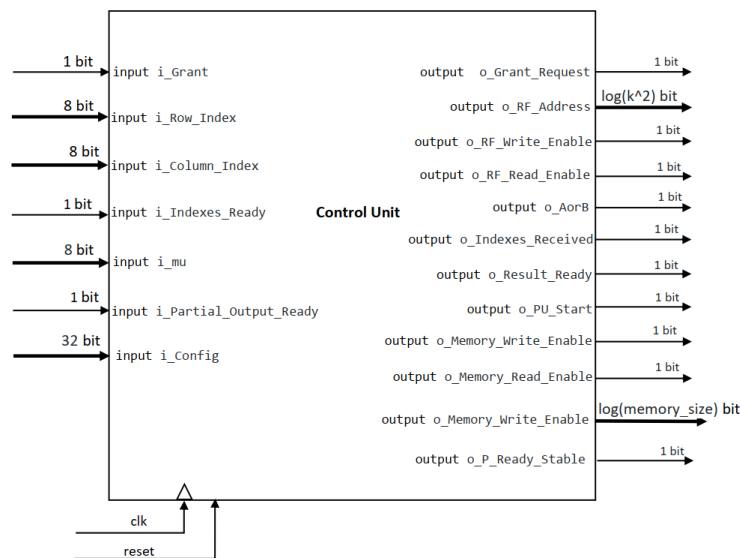

شکل ۹: CU Fsm


این ماژول وظیفه‌ی کنترل سیگنال‌ها هنگام محاسبه‌ی معادله ۲ را دارد. در واقع این ماژول با پیاده کردن دیاگرام حالت زیر مقدار x را تغییر می‌دهد و هر بار A_{ix} , B_{xj} جدید را از حافظه می‌خواند و سپس آن را به واحد ضرب کننده‌ی ماتریسی می‌دهد و پس از اینکه جواب نهایی حاضر شد آن را در حافظه می‌نویسد.

 

شکل ۱۰: CU Fsm


همانطور که مشخص است این واحد بعد از دریافت اندیس‌های اصلی i, j از Arbiter اجازه‌ی نوشتن در Address Bus را می‌خواهد و بعد از دریافت کردن آن به اندازه‌ای در حالت Receive می‌ماند تا A_{ix} و B_{xj} به طور کامل در رجیستر فایل نوشته شوند و این کار را به اندازه‌ی μ بار تکرار می‌کند تا نهایتاً C_{ij} محاسبه شود.

Matrix Multiplier •

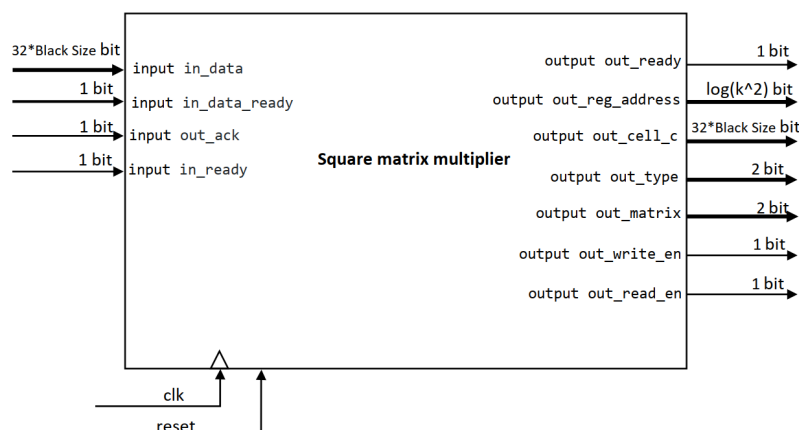

شکل ۱۱: Square Matrix Multiplier Schematic


این واحد دو ماتریس $k * k$ را با توجه به نمودار حالت زیر ابتدا از رجیستر فایل می‌خواند و سپس در هم ضرب می‌کند:

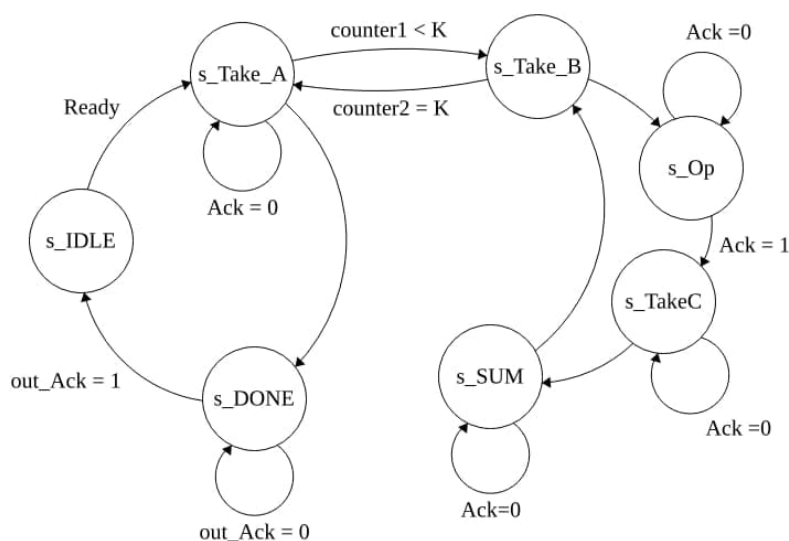

شکل ۱۲: Square Matrix Multiplier Fsm

در حالت اول با دریافت بیت `in_Ready` که از طرف واحد کنترلی فرعی می‌آید مشخص می‌شود که باید مراحل ضرب کردن را آغاز کند. با آمدن این بیت در دو حالت `Take B` و `Take A` می‌ماند تا یک سطر و یک ستون را دریافت کند سپس در مرحله‌ی `Operation` این سطر و ستون را به واحدهای کوچک‌تری که مربوط به ضرب سطر و ستون می‌باشند می‌دهد و این کار را تا زمانی که تمام درایه‌ها را محاسبه کند ادامه می‌دهد. و نهایتاً خروجی را در مرحله‌ی `Done` درون رجیستر فایل می‌ریزد.


• Index To Address Transformer

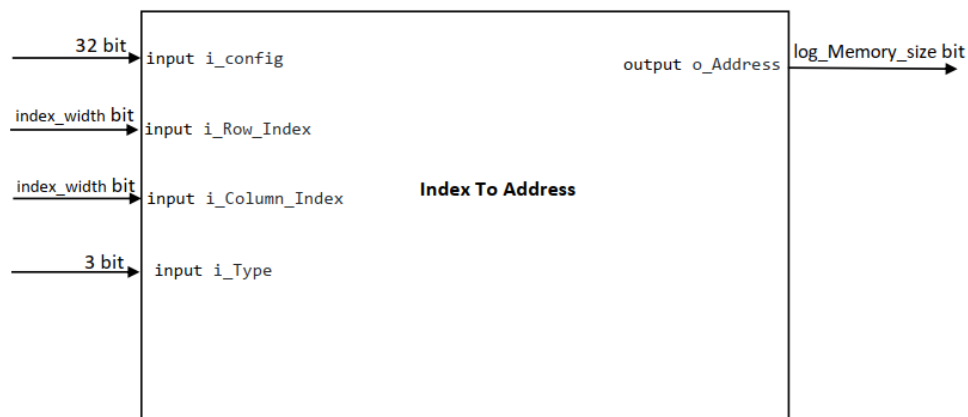

شکل ۱۳: Index To Address Transformer Schematic


این واحد با داشتن کانفیگ و همچنین ورودی‌های مشخص کننده‌ی دیگر باید بتواند آدرس A_{ix} یا B_{xj} یا C_{ij} را پیدا کند بیت‌های ورودی این واحد شامل اندیس سطر و ستون و ۳ بیت دیگر که مشخص می‌کند باید آدرس کدام یک از A, B, C را پیدا کند. روشن است که عملکرد این واحد به قرار داد اولیه‌ای که برای حافظه و کانفیگ گذاشتیم به شدت وابسته خواهد شد و می‌توان آن را تنها با توجه به حالت‌های مختلف برای i_Type محاسبه کرد.

Column Processor •

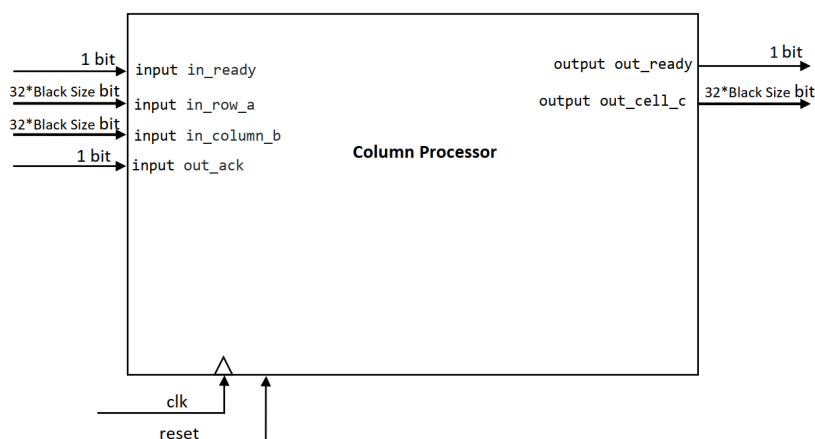

شکل ۱۴: Column Processor Schematic


این واحد به منظور محاسبه ضرب یک سطر از ماتریس A_{ix} در یک ستون از ماتریس B_{xj} طراحی شده است.

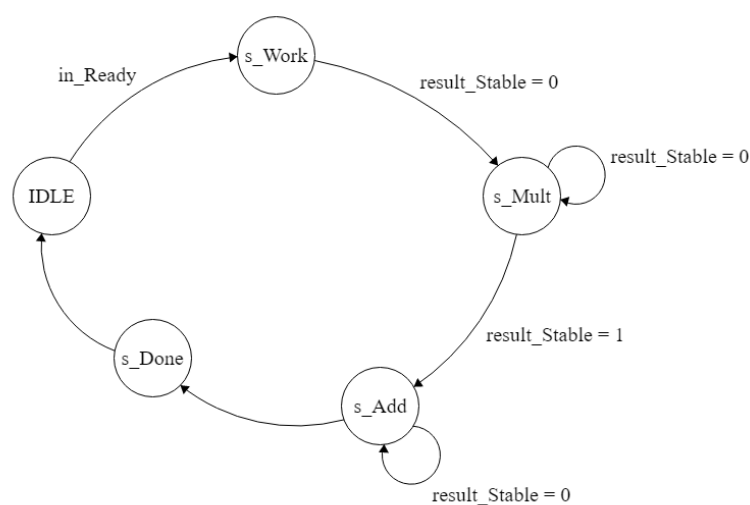

شکل ۱۵: Column Processor Fsm


هر موقع واحد Square Matrix Multiplier داده‌های این واحد را فراهم کند بیت `in_Ready` را برایش فعال می‌کند سپس این واحد نیز داده‌ها را ابتدا در اختیار واحد ضرب کننده‌ی سطری می‌دهد و بعد از آماده شدن پاسخ آن داده‌ها را در اختیار واحد جمع کننده قرار می‌دهد و در نهایت این داده‌ها را در محل مناسبی در Register File می‌ریزد.

Column Multiplier •

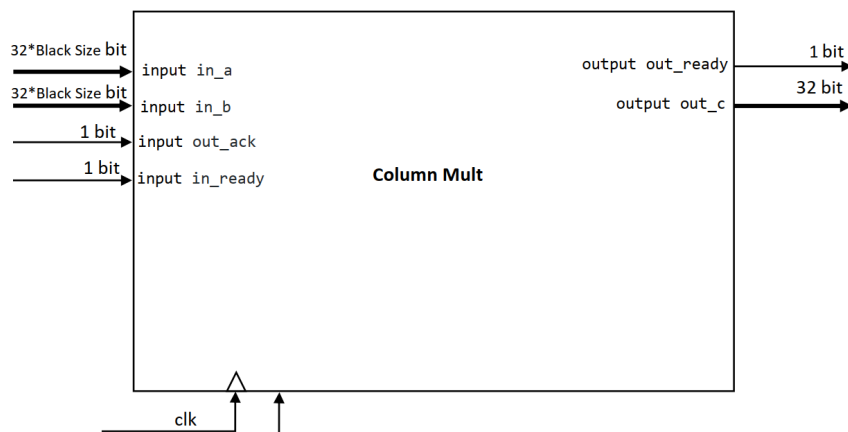

شکل ۱۶: Column Multiplier Schematic


وظیفه‌ی این واحد جمع کردن این است که حاصل ضرب نقطه‌ای یک سطر از A_{ix} و یک ستون از B_{xj} را محاسبه کرده و این مقدار را نگه داشته تا `column_processors` بتواند از آن استفاده کند.

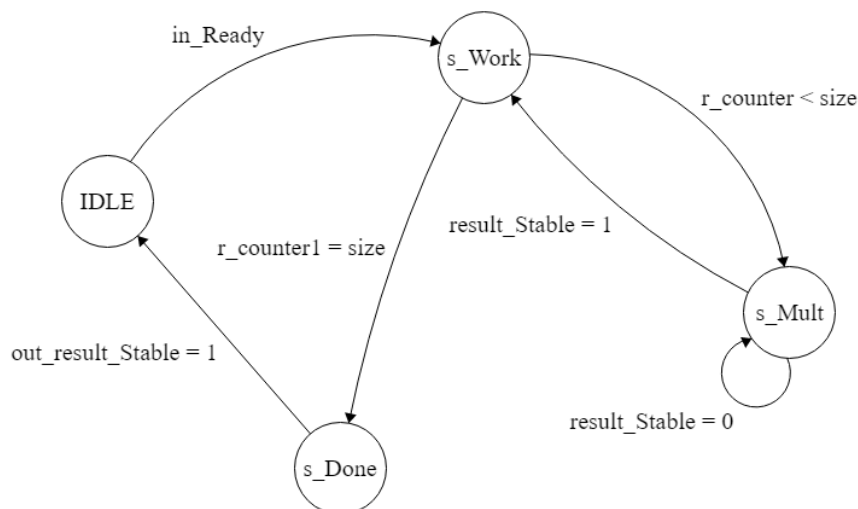

شکل ۱۷: Column Multiplier Fsm


همانطور که از نمودار حالت مشخص است این واحد تا زمانی که `r_Counter` از k کوچک‌تر باشد ضرب کردن را تکرار می‌کند و بعد از آن به حالت `s_Done` می‌رود.

Column Adder •

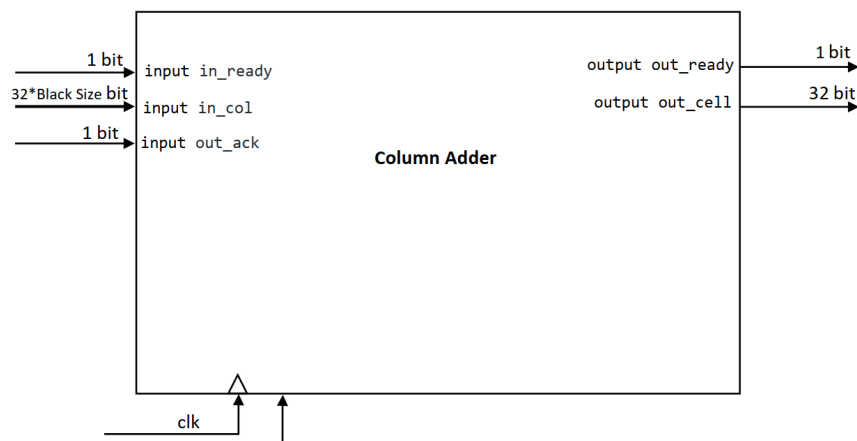

شکل ۱۸: Column Adder Schematic

این واحد وظیفه‌ی جمع کردن یک ستون در ورودی را دارد.

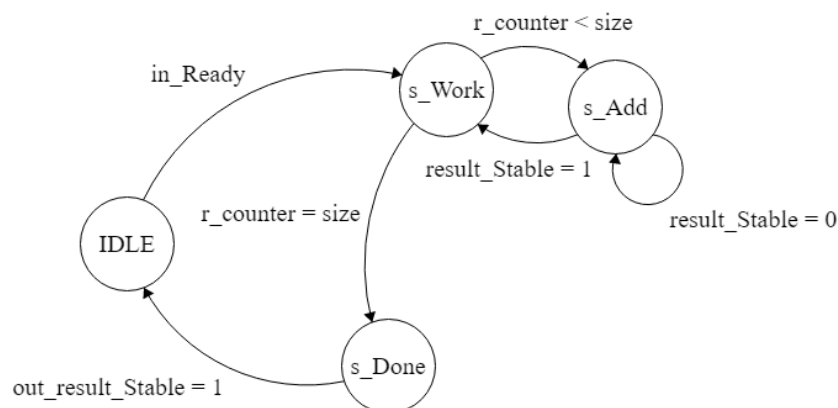


شکل ۱۹: Column Adder Fsm

همانطور که می‌توان از این نمودار حالت دید نحوه‌ی عملکرد این واحد به گونه‌ایست که با دریافت سیگنال `in_ready` در حالت جمع کردن بلاک‌ها قرار می‌گیرد و این کار را تا زمانی که `r_counter` از k کمتر باشد ادامه می‌دهد.

۴.۲ شماتیک کلی سخت‌افزار

در این بخش بعد از سنتز به وسیله‌ی Xilinx شماتیک کلی سخت‌افزار را استخراج کردیم که به صورت زیر می‌باشد.

 

شکل ۲۰: شماتیک نهایی Top Module

۳ روند شبیه‌سازی و نتایج حاصل

۱.۳ توصیف TestBench

برای تمامی واحدهای طراحی شده در این پروژه، تست‌بنچ در سطح واحد در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از صحت عملکرد تمامی ماژول‌ها اطمینان حاصل کنیم، در اینجا به توصیف تست‌بنچ اصلی می‌پردازیم که Top Module را مورد تست قرار می‌دهد و عملکرد آن را بررسی می‌کند. در واقع این تست‌بنچ تست Integrated می‌باشد. از آنجایی که سخت‌افزار طراحی شده تنها به کلاک و ریست احتیاج دارد به جز این دو که باید از نوع reg تعریف شوند بقیه‌ی netها از نوع wire خواهند بود. برای بررسی عملکرد سخت‌افزار یک فایل memory_init.txt در پوشه‌ی test وجود دارد که به حافظه‌ی مقادیر اولیه مناسبی می‌دهد. برای تولید این مقادیر اولیه با کمک کد پایتون MemoryInit.py ورودی رندم تولید می‌کنیم که البته Config و Status در آن به درستی تنظیم شده‌اند.

۲.۳ توصیف روند کلی شبیه‌سازی

درون تست‌بنچ به خانه‌ی Status حافظه‌ی درون یک Always Block گوش می‌دهیم و هرگاه بیت ابتدایی آن یک شد یعنی خروجی سخت‌افزار حاضر می‌باشد. بنابراین روند کلی شبیه‌سازی به این صورت خواهد بود که ابتدا درون تست‌بنچ پارامترها را با مقدارهای مناسب مقدار دهی می‌کنیم سپس حافظه‌ی مقداردهی اولیه می‌کنیم و بعد از آن منتظر می‌مانیم که سخت‌افزار بیت Status را تغییر دهد. نهایتاً می‌توانیم با استفاده از Memory Visual موجود در نرم‌افزار Modelsim خروجی‌های برنامه را مشاهده کنیم.

۳.۳ توصیف Golden Model

در مدل طلایی برای ضرب و جمع اعشاری IEEE۷۵۴ از سایت <http://weitz.de/ieee> استفاده کردیم. برای ضرب ماتریسی ابتدا دو ماتریس که درایه‌هایشان به طور تصادفی از اعداد بین دو عدد $0x42C80000 = 100.0$ و $0x3A83126F = 0.001$ انتخاب می‌شوند درست کردیم و سپس با الگوریتم معمولی ضرب ماتریسی و ماژول‌های ضرب و جمع اعشاری این دو ماتریس را در هم ضرب کردیم. در نهایت مقادیر دو ماتریس ورودی در فایل memory_tb_init.txt قرار می‌دهیم و ماتریس جواب را در فایل processor_tb_check.txt را بارگذاری می‌کنیم تا با مقادیر تولید شده توسط سخت‌افزار مقایسه کنیم.

۴.۳ مقایسه‌ی خروجی‌های نهایی با Golden Model

در پوشه‌ی tests تست‌های متعددی وجود دارد در اینجا خروجی یکی از آنها را بررسی می‌کنیم:

```
1 01020202
2 80000000
3 427b16bf
4 41634983
5 39de16c8
6 3a123639
7 42b29233
8 3cdd5c9a
9 3d191360
10 3936f467
11 39a95300
12 3be8e51a
13 3d8675b1
14 00000000
15 3def51f0
16 38f4a5d8
17 00000000
18 3e292484
19 4062cdb5
20 00000000
21 3d290e88
22 3d3891aa
23 3b1ff03a
24 39eb155b
25 41c85036
26 39326407
27 00000000
28 00000000
29 00000000
30 40c76460
31 409a4d67
```

شکل ۲۱: چند خط ابتدایی یکی از تست‌بنچ‌ها

این تست پنج برای تعداد پردازنده مساوی با ۴، و بلاک‌های ۳ در ۳ طراحی شده است و همچنین سائز ماتریس‌هایی که می‌خواهند در هم ضرب شوند ۵ در ۵ است. و بنابراین می‌توانیم ببینیم که کانفیگ به درستی تعیین شده است.

خروجی حاصل از اجرای تست پنج با پارامترهای متناسب و سائز حافظه ۱۰۲۴ به صورت زیر خواهد

بود:

720	00000000
719	00000000
718	00000000
717	00000000
716	00000000
715	3f978ddc
714	3f2714ca
713	00000000
712	40c7a9cc
711	40f037a0
710	00000000
709	00000000
708	00000000
707	424142f6
706	43833f01
705	3da233bc
704	439254be
703	40fd3a9a
702	40233121
701	00000000
700	3e660b3f
699	40374b8b
698	00000000
697	408a7426
696	3ffe908a
695	00000000
694	41304aba
693	3ef7d5fa
692	43566e80
691	409828e6
690	3d9d1e92
689	42fcb644
688	446a1e6b
687	3eaa1571
686	42393ee1
685	4316b7db
684	415b16f6
683	00000000
682	00000000
681	00000000
680	00000000

شکل ۲۲: خروجی نهایی سخت افزار

که باید توجه داشت که آدرس‌های انتهایی بالاتر از آدرس‌های ابتدایی قرار دارند که این برعکس چیز است که در خروجی مدل طلایی می‌بینیم.

1	41db16f6
2	4396b7db
3	42b93ee2
4	3f2a1571
5	44eale6b
6	437cb644
7	3e1d1e92
8	411828e6
9	43d66e80
10	3f77d5fa
11	41b04aba
12	00000000
13	407e908a
14	410a7426
15	00000000
16	40b74b8b
17	3ee60b3f
18	00000000
19	40a33121
20	417d3a9a
21	441254be
22	3e2233bc
23	44033f01
24	42c142f6
25	00000000
26	00000000
27	00000000
28	417037a0
29	4147a9cc
30	00000000
31	3fa714ca
32	40178ddc
33	00000000
34	00000000
35	00000000
36	00000000

شکل ۲۳: خروجی مدل طلایی

علازمه تفاوت‌هایی که در دقت محاسبات اعشاری وجود دارد (گلدن مدل با پایتون حساب می‌شود و تفاوت‌های پیاده‌سازی ضرب اعشاری وجود دارد) می‌توانیم ببینیم که به جز در تعداد اندکی از بیت‌ها باهم همخوانی دارند.

۴ پیاده‌سازی و نتایج حاصل

با استفاده از نرم افزار ISE سنتز انجام گرفت که نتایج آن در ادامه گزارش آمده است. به کمک سنتز موفق تعداد ثبات های استفاده شده، تعداد ها LUT و حداقل تعداد کلاک به طوری که سیستم دچار مشکلات زمان بندی نشود را به دست می آید. خلاصه‌ی نتایج سنتز به صورت زیر است:

Device Utilization Summary (estimated values)			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slice Registers	45564	184304	24%
Number of Slice LUTs	139840	92152	151%
Number of fully used LUT-FF pairs	43125	142279	30%
Number of bonded IOBs	3	338	0%
Number of BUFG/BUFGCTRLs	1	16	6%
Number of DSP48A1s	28	180	15%

شکل ۲۴: خلاصه‌ی نتایج به دست آمده از سنتز

به کمک جدول، پی می بریم که تعداد فلیپ فلاپ های استفاده شده، ۴۵۵۶۴ می باشد که ۲۴ درصد ظرفیت سیستم را استفاده کرده است. از طرفی، تعداد LUT ها ۱۳۹۸۴۰ تا می باشند. که این ۱۵۱ درصد ظرفیت سیستم است. دلیل زیاد بودن تعداد LUT ها استفاده از مموری به صورت غیر از sram است که این روش بهینه نمی باشد. همچنین به همین دلیل، امکان پیاده‌سازی نمی‌باشد و در مرحله Map، به مشکل بر خورد می کنیم.

#LUT	45564
#FF	139840

پس از سنتز موفق، Timing Summary و فایل گزارش سنتز آماده می شود که برای این سیستم، Timing Summary به صورت زیر می باشد.

```

No asynchronous control signals found in this design

Timing Summary:
-----
Speed Grade: -3

Minimum period: 26.732ns (Maximum Frequency: 37.409MHz)
Minimum input arrival time before clock: 13.795ns
Maximum output required time after clock: 3.732ns
Maximum combinational path delay: No path found

=====

Process "Synthesize - XST" completed successfully
  
```

شکل ۲۵: خلاصه‌ی نتیجه‌ی تایمینگ

حداقل پریود برابر با 26.732 نانوثانیه است می باشد که باعث می شود حداکثر فرکانس سیستم به

مقدار 37.409 MHz برسد.

Minimum period	26.732ns
Maximum Frequency	37.409MHz

از طریق فایل گزارش سنتز، می توان تعداد کلاک‌های سیستم، تعداد سطح‌های منطقی مدار و Critical Path یا تاخیر مدار را در قسمت Timing Report مشاهده کرد. این سیستم، ۲۲ سطح منطقی دارد. همان طور که قبلا اشاره شد، به دلیل استفاده از Memory Fanout های زیادی شکل می گیرد و همین باعث می شود تاخیر مدار زیاد شود.

```

2651 =====
2652 Timing Report
2653
2654 NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.
2655       FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT
2656       GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.
2657
2658 Clock Information:
2659 -----
2660 -----+-----+-----+
2661 Clock Signal          | Clock buffer (FF name) | Load |
2662 -----+-----+-----+
2663 clk                   | BUFGP                  | 45580 |
2664 -----+-----+-----+
2665
2666 Asynchronous Control Signals Information:
2667 -----
2668 No asynchronous control signals found in this design
2669
2670 Timing Summary:
2671 -----
2672 Speed Grade: -3
2673
2674     Minimum period: 26.732ns (Maximum Frequency: 37.409MHz)
2675     Minimum input arrival time before clock: 13.795ns
2676     Maximum output required time after clock: 3.732ns
2677     Maximum combinational path delay: No path found
2678
2679 Timing Details:
2680 -----
2681 All values displayed in nanoseconds (ns)
2682
2683 =====
2684 Timing constraint: Default period analysis for Clock 'clk'
2685     Clock period: 26.732ns (frequency: 37.409MHz)
2686     Total number of paths / destination ports: 10371196561141 / 62877
2687 -----

```

شکل ۲۶: گزارش سنتز

```

2683 =====
2684 Timing constraint: Default period analysis for Clock 'clk'
2685 Clock period: 26.732ns (frequency: 37.409MHz)
2686 Total number of paths / destination ports: 10371196561141 / 62877
2687 -----
2688 Delay: 26.732ns (Levels of Logic = 22)
2689 Source: processor[0].PU/control_unit/r_x_5 (FF)
2690 Destination: Memory/out_data_33 (FF)
2691 Source Clock: clk rising
2692 Destination Clock: clk rising
2693
2694 Data Path: processor[0].PU/control_unit/r_x_5 to Memory/out_data_33
2695
2696 Cell:in->out      fanout      Gate      Net
2697                  Delay      Delay      Logical Name (Net Name)
2698 -----
2698 FDCE:C->Q          7      0.447      1.002      processor[0].PU/control_unit/r_x_5
2699 LUT4:I1->O         2      0.205      0.616      processor[0].PU/control_unit/mux13
2700 DSP48A1:B5->M9     2      3.364      0.616      processor[0].PU/control_unit/index
2701 DSP48A1:C9->P0     1      2.687      0.580      processor[0].PU/control_unit/index
2702 LUT5:I4->O         1      0.205      0.000      processor[0].PU/control_unit/index
2703 MUXCY:S->O         1      0.172      0.000      processor[0].PU/control_unit/index
2704 XORCY:CI->O        2      0.180      0.617      processor[0].PU/control_unit/index
2705 LUT2:I1->O         1      0.205      0.000      processor[0].PU/control_unit/index
2706 XORCY:LI->O        2      0.136      0.617      processor[0].PU/control_unit/index
2707 LUT2:I1->O         1      0.205      0.000      processor[0].PU/control_unit/index
2708 XORCY:LI->O        1      0.136      0.580      processor[0].PU/control_unit/index
2709 LUT3:I2->O         1      0.205      0.000      processor[0].PU/control_unit/index
2710 XORCY:LI->O        1      0.136      0.580      processor[0].PU/control_unit/index
2711 LUT5:I4->O         1      0.205      0.827      Memory_Address<1>LogicTrst15 (Memo
2712 LUT6:I2->O        17505      0.203      6.167      Memory_Address<1>LogicTrst16 (Memo
2713 begin scope: 'Memory:in_address<1>'
2714 LUT2:I1->O        20      0.205      1.093      Madd_n8642_xor<1>11_204 (Madd_n864
2715 LUT6:I5->O         1      0.205      0.827      Mmux_GND_327_o_memory[1023][31]_wi
2716 LUT6:I2->O         1      0.203      0.827      Mmux_GND_327_o_memory[1023][31]_wi
2717 LUT6:I2->O         1      0.203      0.808      Mmux_GND_327_o_memory[1023][31]_wi
2718 LUT6:I3->O         1      0.205      0.827      Mmux_GND_327_o_memory[1023][31]_wi
2719 LUT6:I2->O         1      0.203      0.000      Mmux_n8645592_F (N200962)
2720 MUXF7:I0->O        1      0.131      0.000      Mmux_n8645592 (n8645<62>)
2721 FD:D               0.102      out_data_62
2722 -----
2723 Total              26.732ns (10.148ns logic, 16.584ns route)
2724                  (38.0% logic, 62.0% route)
2725
2726 =====

```

شکل ۲۷: ادامه‌ی گزارش سنتز