

به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی سیستم‌های دیجیتال

پروژه‌ی پایانی درس:

ضرب‌کننده‌ی ماتریسی با استاندارد IEEE 754

استاد: دکتر فرشاد بهاروند

عماد زین‌اوقلی، مازیار شمسی‌پور، بردیا محمدی، جواد هزاره، پویا یوسفی

۲۳ تیر ۱۴۰۰

فهرست مطالب

۳	۱	مقدمه
۳	۱.۱	تعریف الگوریتم
۴	۲.۱	قراردادهای ریاضی
۵	۳.۱	نحوه‌ی عملکرد از نظر مساحت و تایمینگ
۵	۴.۱	استاندارد IEEE 754
۶	۵.۱	کاربردها
۶	۶.۱	مراجع مورد استفاده
۷	۲	توصیف معماری سیستم
۷	۱.۲	اینترفیس‌های سیستم و قرارداد استفاده از آن
۷	۱.۱.۲	ساختار کلی حافظه
۹	۲.۱.۲	خانه‌ی اول حافظه
۹	۳.۱.۲	خانه‌ی دوم حافظه
۱۰	۴.۱.۲	نحوه‌ی دسترسی به حافظه
۱۰	۵.۱.۲	ریست آسنکرون
۱۰	۶.۱.۲	کلاک سخت‌افزار
۱۱	۲.۲	ساختار درختی سیستم
۱۲	۳.۲	توصیف ماژول‌ها
۲۳	۴.۲	شماتیک کلی سخت‌افزار
۲۴	۳	روند شبیه‌سازی و نتایج حاصل
۲۴	۱.۳	توصیف TestBench‌ها
۲۴	۲.۳	توصیف روند کلی شبیه‌سازی
۲۴	۳.۳	توصیف Golden Model
۲۴	۴.۳	مقایسه‌ی خروجی‌های نهایی با Golden Model
۲۴	۴	پیاده‌سازی و نتایج حاصل

شرح وظایف

۱ مقدمه

۱.۱ تعریف الگوریتم

الگوریتم مورد استفاده الگوریتم ضرب ماتریسی Cannon می‌باشد در این الگوریتم با تقسیم کردن ماتریس‌های ورودی و خروجی به بلاک‌های $k * k$ که در آن k عدد ثابتی می‌باشد می‌خواهیم با داشتن تعدادی پردازنده که به صورت موازی کار می‌کنند عملیات ضرب ماتریسی را بهبود ببخشیم. به طور مثال ماتریس‌ها زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1\mu} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ A_{\lambda 1} & A_{\lambda 2} & \dots & A_{\lambda \mu} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1\gamma} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ B_{\mu 1} & B_{\mu 2} & \dots & B_{\mu \gamma} \end{bmatrix} \quad (۱)$$

که در آن هر $A_{ij}B_{ij}$ یک بلاک $k * k$ می‌باشد. (توجه می‌کنیم که سائز ماتریس‌ها اگر بخش‌پذیر به k نباشد با اضافه کردن صفر آن را بخش‌پذیر می‌کنیم) با این اوصاف طبق قاعده‌ی ضرب بلوکی می‌دانیم که بلاک C_{ij} در ماتریس جواب از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$C_{ij} = \sum_{x=0}^{\mu} A_{ix} B_{xj} \quad (۲)$$

با داشتن تعداد تعداد مشخصی ضرب کننده‌ی ماتریسی $k * k$ می‌توانیم به طور موازی با استفاده از آنها و پخش کردن C_{ij} ها بین پردازنده‌های مختلف حاصل نهایی $A \times B$ را محاسبه کنیم. در ادامه‌ی این گزارش از علائم ریاضی‌ای استفاده می‌شود که در اینجا به شرح آنها می‌پردازیم.

۲.۱ قراردادهای ریاضی

ورودی الگوریتم مورد استفاده ماتریس‌های مستطیلی A_{mr} و B_{rn} خواهند بود و بنابراین ماتریس خروجی به صورت $A_{mr} \times B_{rn} = C_{mn}$ خواهد بود. با این حال در هر کجای گزارش که از عبارت A_{ij} (و همینطور برای B, C) استفاده شد منظور بلاک $k * k$ ستون i ام و سطر j ام می‌باشد. برای روشن‌تر شدن این موضوع به مثال زیر توجه می‌کنیم، فرض کنید ماتریس A به صورت زیر باشد:

$$A_{mr} = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & \dots & a_{0r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m0} & a_{m1} & \dots & a_{mr} \end{bmatrix}$$

حال اگر این ماتریس را به بلوک‌های $k * k$ تقسیم کنیم و در صورت لزوم درایه‌های نهایی را صفر قرار دهیم ماتریسی به فرم زیر خواهیم داشت:

$$A^* = \left[\begin{array}{cccc|c} A_{00} & A_{01} & \dots & A_{0\mu-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ A_{\lambda-10} & A_{\lambda-11} & \dots & A_{\lambda\mu-1} & \\ \hline & & & 0 & 0 \end{array} \right]$$

که لازم است که توجه داشته باشیم که وقتی ماتریس‌ها را به فرم بلوکی می‌نویسیم مقادیر زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\mu = \left\lceil \frac{r}{k} \right\rceil \quad (\text{آ}۳)$$

$$\lambda = \left\lceil \frac{m}{k} \right\rceil \quad (\text{ب}۳)$$

$$\gamma = \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \quad (\text{ج}۳)$$

$$\theta = \left\lceil \frac{\lambda\gamma}{\# \text{Matrix Processors}} \right\rceil \quad (\text{د}۳)$$

از این نمادها به کرات در طول گزارش استفاده خواهد شد. توجه می‌کنیم که علت اینکه سقف این حاصل تقسیم‌ها را در نظر گرفتیم همان است که اگر اندازه‌ی ماتریس‌ها بر k بخش پذیر نباشند با اضافه کردن صفر به انتهای آن باعث بخش پذیری می‌شویم.

۳.۱ نحوه‌ی عملکرد از نظر مساحت و تایمینگ


از آنجایی که هر ضرب کننده‌ی ماتریسی در حدود k^3 کلاک سایکل زمان می‌برد و محاسبه‌ی هر بلوک C_{ij} با توجه به معادله ۲ به μ بار به ضرب ماتریسی نیاز دارد. همچنین برای محاسبه‌ی تمام بلوک‌ها باید $\lambda\gamma$ بار محاسبات بالا را انجام دهیم با این حال اگر فرض کنیم که تعداد پردازنده‌ها p باشد آنگاه می‌توانیم ببینیم که تعداد کلاک سایکل‌ها تقریباً برابر با عبارت زیر است:

$$\frac{\lambda\gamma\mu k^2}{\text{\#number of PU}} = \frac{\lambda\gamma\mu k^2}{p} \quad (4)$$

همچنین تعداد رجیسترهایی که هر واحد ضرب کننده‌ی ماتریس مربعی نیاز دارد از $O(k^2)$ می‌باشد. و بنابراین تعداد تمام رجیسترهایی که مورد نیاز است از $O(pk^2)$ می‌باشد.

 ۴.۱ استاندارد IEEE 754

محاسبات در این پروژه از استاندارد IEEE 754 - Single-precision floating-point پیروی می‌کند که به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم. در این استاندارد اعداد اعشار با سه بخش exponent ، fraction ، sign مشخص می‌شوند که سهم هر یک از آنها مانند مثال زیر است:



و هر عدد طبق فرمول زیر به این نمایش در می‌آید:

$$\text{value} = (-1)^{\text{sign}} \times 2^{(E-127)} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} 2^{-i}\right) \quad (5)$$

۵.۱ کاربردها

محاسبات ماتریسی، در سیستم‌های پردازش تصویر، در سیستم‌های مخابراتی MIMO، در سیستم‌های مخابراتی که از روش OFDM برای ارسال اطلاعات استفاده می‌کنند و همچنین در سیستم‌های رادار و سونار که مراحل آشکارسازی و تخمین را به کمک اطاعتی که از آرایه‌ای از سنسورها جمع‌آوری شده انجام می‌دهند، کاربرد فراوانی دارند. واحد ضرب ماتریس در برنامه‌های پردازش سیگنال دیجیتال مانند تصویربرداری دیجیتال، پردازش سیگنال، گرافیک رایانه‌ای و چندرسانه‌ای استفاده می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که مساحت کمتری اشغال کند، سریع کار کند و انرژی کمی مصرف کند. در این پروژه، به چگونگی محاسبه‌ی ضرب ماتریس‌ها و پیاده‌سازی آن، به عنوان یک بخش از مباحث محاسبات ماتریسی پرداخته شده است.

۶.۱ مراجع مورد استفاده

References

- [1] Abhishek Kumar : Scalability of Parallel Algorithms for Matrix Multiplication
- [2] Patricia Ortega : Parallel Algorithm for Dense Matrix Multiplication
- [3] Ju-wook Jang, Seonil Choi and Viktor K. Prasanna : Area and Time Efficient Implementations of Matrix Multiplication on FPGAs
- [4] Cannon's algorithm, Wiki-pedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannon%27s_algorithm

۲ توصیف معماری سیستم

۱.۲ اینترفیس‌های سیستم و قرارداد استفاده از آن

به طور کلی و از نگاه بالا سخت‌افزار از یک حافظه و و کمک-پردازنده‌ی ضرب ماتریسی^۱ تشکیل شده است که پردازنده برای استفاده از می‌تواند ورودی‌ها را درون حافظه قرار داده و خروجی‌ها را نیز از آن بخواند (I/O Mapped). برای استفاده از این کمک-پردازنده قراردادهایی در نحوه‌ی استفاده از مموری وجود دارد که باید به آن توجه شود.

۱.۱.۲ ساختار کلی حافظه

ساختار کلی حافظه به صورت زیر خواهد بود:

Config
Status
A_{11}
A_{12}
\vdots
$A_{\lambda\mu}$
B_{11}
B_{12}
\vdots
$B_{\mu\gamma}$
C_{11}
C_{12}
\vdots
$C_{\lambda\gamma}$

جدول ۱: شماتیک حافظه

که در آن هر یک از A_{ij} , B_{ij} , C_{ij} ها یک بلوک $k * k$ خواهند بود و باید آن‌ها را به صورت سطری در خانه‌های پشت سر هم حافظه نوشت.

^۱ Matrix Multiplier - Co-processor

برای مثال اگر ماتریس‌های A, B به صورت زیر باشند:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

و ماتریس خروجی به صورت $C = \begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 48 & 64 \end{bmatrix}$ خواهد بود. در صورتی که $k = 2$ و به عبارتی واحدهای

درونی ضرب کننده‌های ماتریس مربعی ما توانایی ضرب بلوک‌های $2 * 2$ را داشته باشند؛ CPU باید آن را به صورت زیر در حافظه قرار دهد و همچنین بلوک‌های خروجی را از بخش‌های مشخص شده استخراج کند: نکته حائز توجه دیگر نقطه‌ی شروع ماتریس‌های خروجی می‌باشد که تنها کافیست

Config
Status
۱
۲
۴
۵
۳
۰
۶
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۰
۰
۲۲
۲۸
۴۸
۶۴

جدول ۲: شماتیک حافظه برای مثال داده شده

توجه شود که به جز دو خانه‌ی اول حافظه بقیه‌ی خانه‌ها به صورت یکسان بین ماتریس‌های ورودی و ماتریس خروجی تقسیم شده‌است. یعنی اگر اندازه‌ی کل مموری را N در نظر بگیریم $\lceil \frac{N-2}{3} \rceil$ خانه به خروجی اختصاص پیدا می‌کند.

۲.۱.۲ خانه‌ی اول حافظه

CPU باید اولین خانه‌ی حافظه را که مربوط به کانفیگ می‌باشد به صورت زیر از اعداد پر کند:

θ	μ	γ	λ
$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}_{8\text{ bits}}$

که مقادیر این پارامترها در معادله ۳ مشخص شده است و همچنین باید توجه شود که مقدار θ نیز از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

برای مثال فرض کنیم که ماتریس‌های A_{55} ، B_{55} در اختیار داشته باشیم. همچنین 4 پردازنده ضرب ماتریسی $3 * 3$ در اختیار داشته باشیم، پارامترهای مد نظر به صورت زیر محاسبه خواهند شد:

$$\lambda = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\gamma = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\mu = \lceil \frac{m}{k} \rceil = \lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$$

$$\theta = \lceil \frac{\lambda\gamma}{\# \text{Matrix Processors}} \rceil = \lceil \frac{4}{4} \rceil = 1$$

و بنابراین خانه‌ی اول حافظه در هنگامی که کمک-پردازنده دستور شروع به کار را دریافت می‌کند باید به صورت زیر باشد:

00000001	00000010	00000010	00000010
----------	----------	----------	----------

۳.۱.۲ خانه‌ی دوم حافظه


همچنین دومین خانه‌ی حافظه که مربوط به Status می‌باشد مطابق شکل زیر می‌باشد.

CPU Ready	C-P Acknowledge	...	CPU Acknowledge	C-P Ready
-----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

وظیفه‌ی CPU این است که بعد از قرار دادن ورودی‌ها و تنظیم کردن Config مقدار بیت CPU Ready را فعال کند و بعد از این که بیت Acknowledge را از طرف کمک-پردازنده دریافت کرد به کارش ادامه دهد بعد از تمام شدن عملیات ضرب ماتریسی بیت C-P Ready فعال می‌شود و CPU می‌تواند بلاک‌های ماتریس خروجی را از مکانی که در مموری مربوط به خروجی‌ها می‌باشد استخراج کند.

۴.۱.۲ نحوه‌ی دسترسی به حافظه

برای دسترسی به حافظه تمامی ماژول‌های موجود در سیستم و همچنین CPU از یک Round-Robin Arbiter استفاده می‌کنند، با این تفسیر که ماژولی بخواهد خط‌های متصل به حافظه^۲ را تغییر دهد باید از Arbiter اجازه‌ی دسترسی بگردد. و اگر Arbiter سیگنال Grant مربوط به آن ماژول را فعال کرد اجازه‌ی نوشتن روی حافظه در اختیار آن ماژول قرار می‌گیرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع خوب است به شماتیک زیر توجه کنید:

 

شکل ۱: Arbiter

۵.۱.۲ ریست آسنکرون

سخت‌افزار دارای یک سیگنال reset آسنکرون می‌باشد که تمام رجیسترهای درونش را صفر می‌کند.


۶.۱.۲ کلاک سخت‌افزار

تمامی ماژول‌های این سخت‌افزار از جمله مموری و تمام ماژول‌های واحد حساب‌کننده‌ی ضرب ماتریسی به صورت سنکرون عمل می‌کنند و CDC در این سخت‌افزار اتفاق نمی‌افتد.

^۲ Memory Bus

ابتدا ساختار درختی سخت‌افزار طراحی شده را می‌بینیم و سپس به مفسراً درباره‌ی نقش و عملکرد هر یک از ماژول‌های مربوطه صحبت خواهیم کرد.


۲.۲ ساختار درختی سیستم

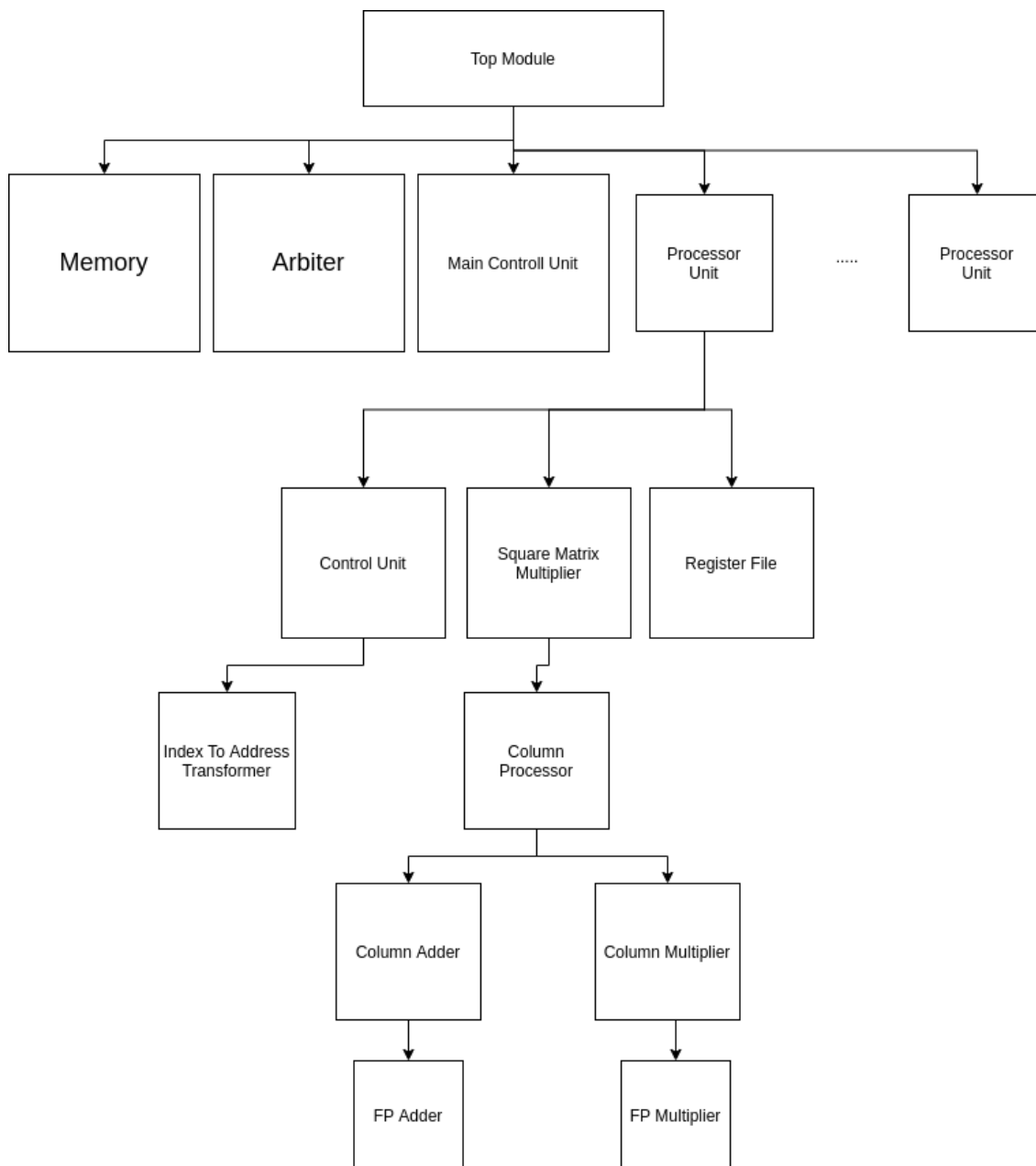

شکل ۲: Design Hierarchy

۳.۲ توصیف ماژول‌ها

• Memory

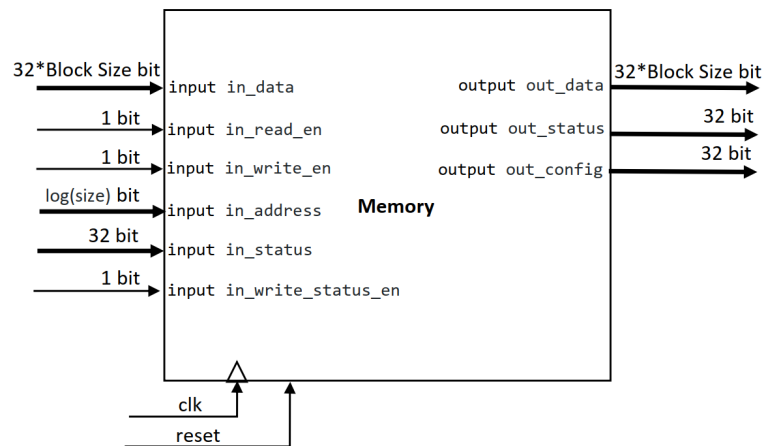


شکل ۳: Memory Schematic

واحد حافظه سخت‌افزار که مطابق با استاندارد k که در بخش‌های قبل مفسراً درباره‌ی آن توضیح دادیم می‌باشد. این واحد توانایی آدرس دهی به هر کلمه را دارد (Word Addressable). هر کلمه‌ی آن یک عدد ممیز شناور با استاندارد IEEE 754 - Single Precision می‌باشد. خواندن و نوشتن در آن این حافظه به منظور بهبود عملکرد زمانی به گونه‌ایست که در هر بار دسترسی به حافظه به تعداد k کلمه در آن نوشته یا از آن خوانده می‌شود.

هر ماژول دیگر در سخت‌افزار یا بیرون سخت‌افزار برای دسترسی به باس ورودی‌های مموری باید از Arbiter اجازه گرفته باشد یعنی مطابق شکل ۱ باید سیگنال Request خود را فعال کند و سپس منتظر بماند که سیگنال Grant دریافت شود و بعد از آن می‌تواند عملیات‌های نوشتن و خواندن روی حافظه را انجام دهد.


از آنجایی که Config و Status مکرراً مورد نیاز ماژول‌ها در برنامه قرار می‌گیرد تصمیم گرفتیم که خواندن و نوشتن این دو (البته فقط نوشتن در Status) بدون نیاز داشتن به اجازه‌ی Arbiter و توسط Main Controller که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم صورت بگیرد.

Arbiter •

 

شکل ۴: Arbiter Schematic


همانطور که برای Memory توضیح دادیم این واحد نقش پخش کردن اجازه‌ی دسترسی به مموری را بین ماژول‌ها دارد در شکل ۱ این موضوع مشخص است. مقدار پهنای ورودی و خروجی این ماژول متناسب با تعداد ماژول‌های دیگریست که اجازه‌ی دسترسی به حافظه را می‌خواهند. برای روشن شدن عملکرد این ماژول به FSM زیر توجه کنید:

 

شکل ۵: Arbiter Fsm


همانگونه که از این FSM مشخص می‌باشد هر گاه یکی سیگنال‌های Request فعال باشد Arbiter به حالت Grant می‌رود و برای ماژولی که درخواست داده و اولویت بالاتری دارد Grant تولید می‌کند. روشن است که سیگنال Grant، Hot-Bit می‌باشد. وقتی که سیگنال گرنت فعال شد Arbiter منتظر می‌ماند که همان ماژولی که Grant را دارد Request خود را قطع کند. بعد از آن دوباره در صورتی که Request داشتن ماژول دیگری به حالت تولید Grant می‌رود و در غیر این صورت به حالت اولیه بازگشته و منتظر می‌ماند تا Request یکی از ماژول‌ها فعال شود.

Main Control Unit •

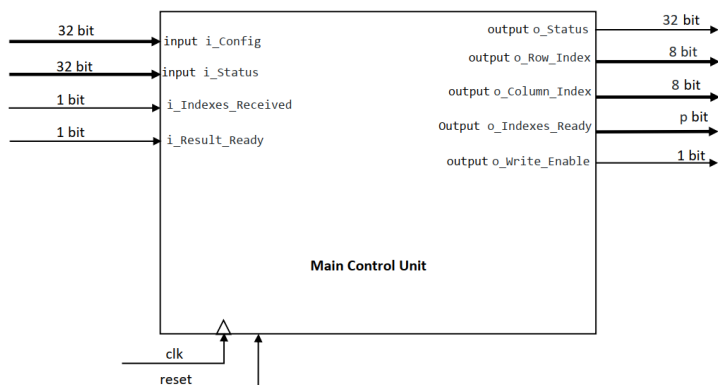

شکل ۶: Main CU Schematic

این واحد وظیفه‌ی پخش کردن بلاک‌های C_{ij} بین پردازنده‌ها را دارد به نمودار حالت زیر توجه می‌کنیم:

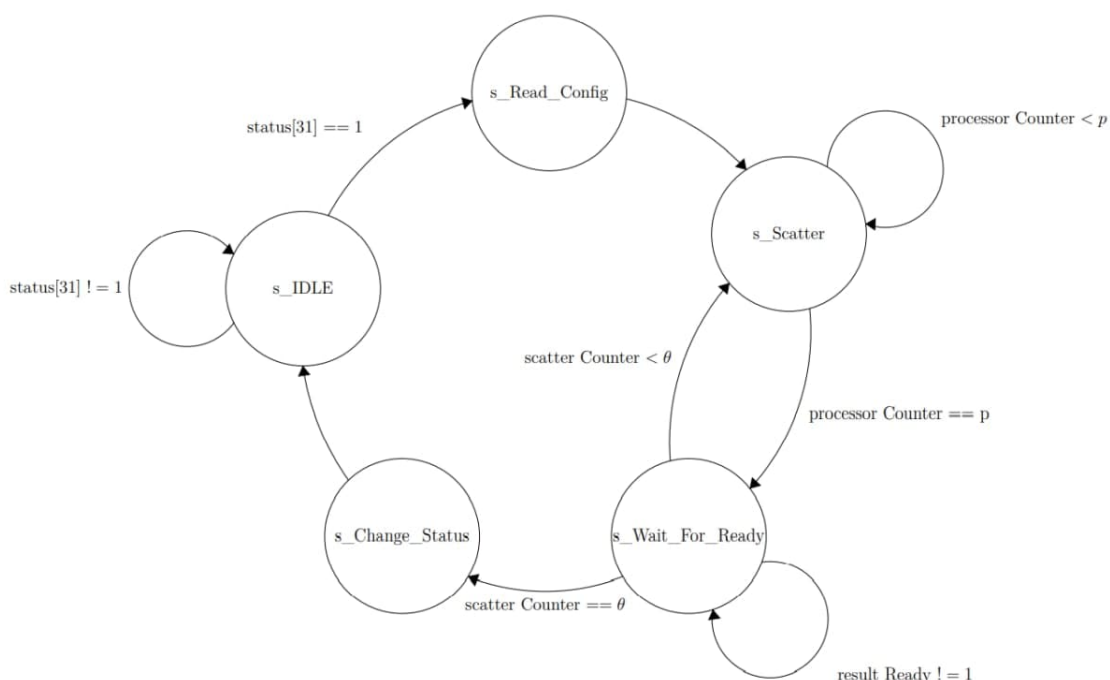


شکل ۷: Main CU Fsm

با یک شدن بیت آخر خانه‌ی status در حافظه، این واحد کار خود را آغاز کرده و به پردازنده مرکزی acknowledge می‌دهد که کار خود را آغاز کرده است.

در حالت بعدی به سراغ خواندن اطلاعات ماتریس‌های ضرب شونده از خانه config در حافظه رفته و این اطلاعات را در رجیسترهای میانی خود ذخیره می‌کند. پس از آن شروع به پخش کردن بلوک‌های ماتریس‌ها میان پردازنده‌ها کرده که این کار نیز به این صورت انجام می‌شود که منتظر سیگنال acknowledge از طرف پردازنده مورد نظر می‌ماند و اگر این سیگنال را دریافت کند به سراغ پردازنده بعدی می‌رود. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهد که به تمامی پردازنده‌ها یک بلوک اختصاص یابد.

پس از اختصاص بلوک‌ها به تمامی پردازنده‌ها به حالت بعدی رفته و منتظر می‌ماند تا پردازنده‌ها کار خود را تمام کنند. با تمام شدن کار تمامی پردازنده‌ها، سیگنال result_ready یک شده و در این حالت اگر بلوکی برای اختصاص دادن باقی‌مانده بود، دوباره به حالت s_Scatter برگشته و تخصیص را انجام می‌دهد و در غیر این‌صورت به حالت بعدی، یعنی s_Change_Status رفته و مطابق قرارداد، بیت اول خانه‌ی status حافظه را یک می‌کند که نشان می‌دهد کار ضرب‌ماتریس‌ها تمام شده و نتیجه نیز در حافظه نوشته شده است و پردازنده‌ی مرکزی می‌تواند خروجی را استخراج کند.

Processor •

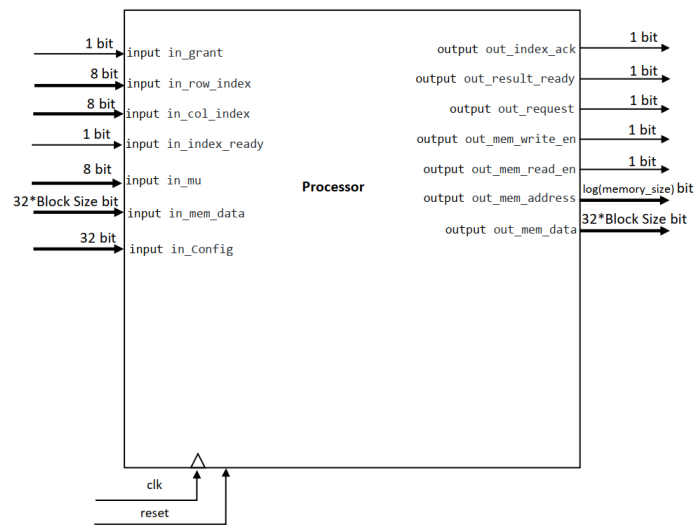

شکل ۸: Processor Fsm

این واحد وظیفه دارد که با دریافت یک i, j و سیگنال‌های ورودی دیگر مقدار C_{ij} را محاسبه کرده و در حافظه ذخیره کند.

در واقع این واحد که متشکل از Register File، Control Unit، Square Matrix Multiplier می‌باشد وظیفه‌ی برقراری اتصالات بین این ماژول‌ها را دارد تا کارهای زیر به درستی انجام شود:

(I) با توجه به معادله ۲ آدرس A_{ix} و B_{xj} از Control Unit بگیرد و به مموری بدهد سپس متناسب با این اندیس‌ها آدرسی برای Register File ایجاد کرده و سیگنال Write Enable آن را فعال کند تا Register File به درستی این ماتریس‌ها را از حافظه بخواند.


(II) بعد از اینکه Register File A_{ix} و B_{xj} شد باید سیگنال Start را از Control Unit گرفته و به Square Matrix Multiplier بدهد.

(III) داده‌های مورد نیاز Square Matrix Multiplier را در کلاک‌های مختلف از Register File خوانده تا عملیات ضرب ماتریس مربعی $A_{ix} \times B_{xj}$ به درستی انجام شود.

(IV) بعد از اتمام ضرب حاصل را با مقادیر قبلی که در رجیستر فایل برای C_{ij} بود جمع بزند.


(V) بعد از اینکه عملیات‌های بالا به اندازه‌ی μ بار تکرار شد سیگنال مناسبی برای Main Control Unit ارسال کند تا در صورت نیاز Main Control Unit محاسبه‌ی بلوک دیگری را به این پراسسور اختصاص دهد.

Control Unit •

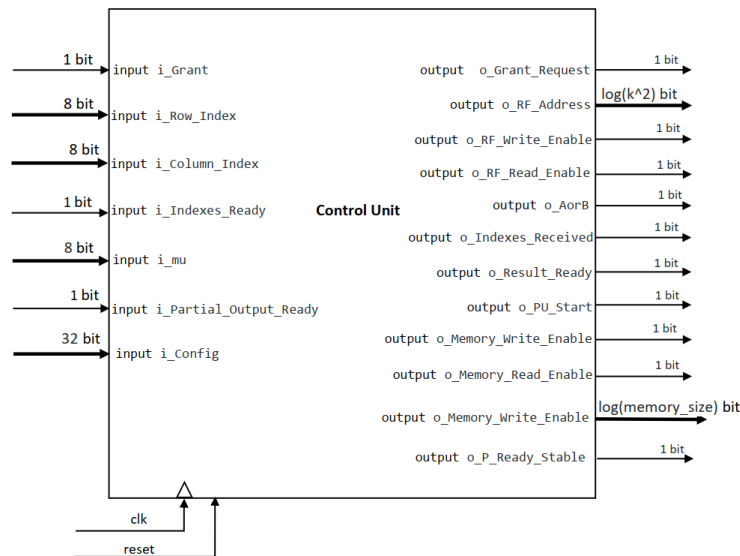

شکل ۹: CU Fsm


این ماژول وظیفه‌ی کنترل سیگنال‌ها هنگام محاسبه‌ی معادله ۲ را دارد. در واقع این ماژول با پیاده کردن دیاگرام حالت زیر مقدار x را تغییر می‌دهد و هر بار A_{ix} , B_{xj} جدید را از حافظه می‌خواند و سپس آن را به واحد ضرب کننده‌ی ماتریسی می‌دهد و پس از اینکه جواب نهایی حاضر شد آن را در حافظه می‌نویسد.

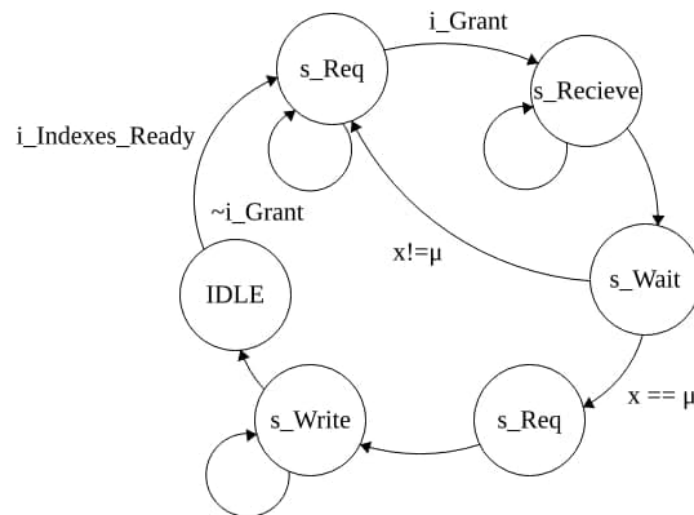

شکل ۱۰: CU Fsm


همانطور که مشخص است این واحد بعد از دریافت اندیس‌های اصلی i, j از Arbiter اجازه‌ی نوشتن در Address Bus را می‌خواهد و بعد از دریافت کردن آن به اندازه‌ای در حالت Receive می‌ماند تا A_{ix} و B_{xj} به طور کامل در رجیستر فایل نوشته شوند و این کار را به اندازه‌ی μ بار تکرار می‌کند تا نهایتاً C_{ij} محاسبه شود.

Matrix Multiplier •

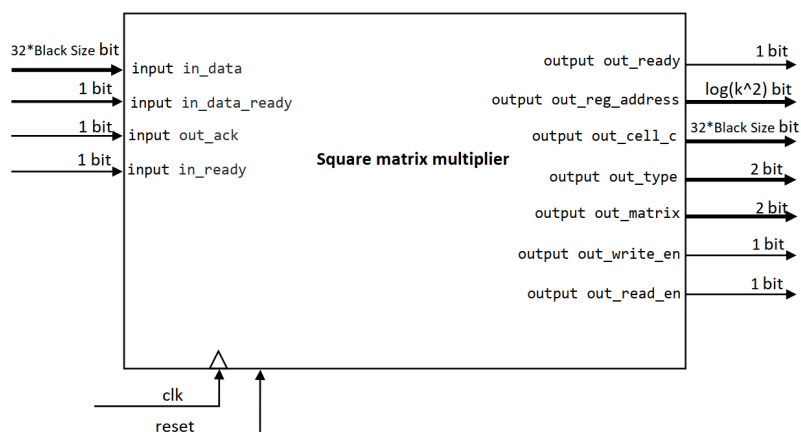

شکل ۱۱: Square Matrix Multiplier Schematic


این واحد دو ماتریس $k * k$ را با توجه به نمودار حالت زیر ابتدا از رجیستر فایل می‌خواند و سپس در هم ضرب می‌کند:

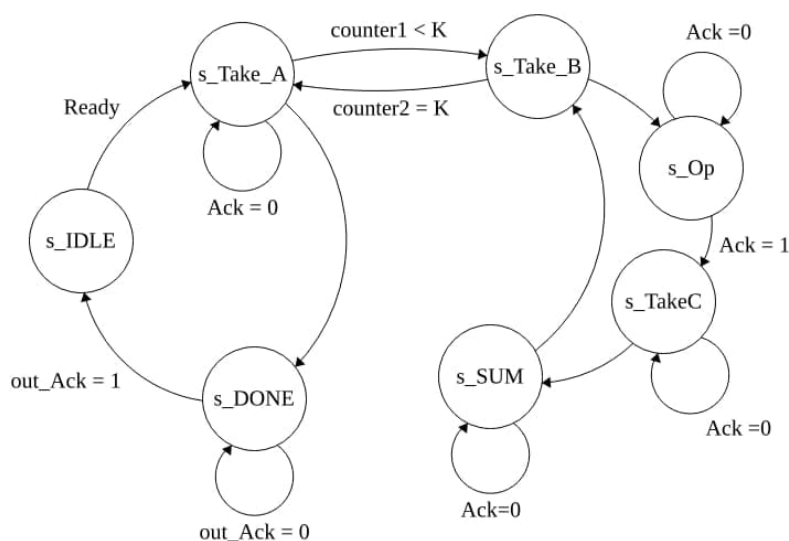

شکل ۱۲: Square Matrix Multiplier Fsm

در حالت اول با دریافت بیت `in_Ready` که از طرف واحد کنترلی فرعی می‌آید مشخص می‌شود که باید مراحل ضرب کردن را آغاز کند. با آمدن این بیت در دو حالت `Take B` و `Take A` می‌ماند تا یک سطر و یک ستون را دریافت کند سپس در مرحله‌ی `Operation` این سطر و ستون را به واحدهای کوچک‌تری که مربوط به ضرب سطر و ستون می‌باشند می‌دهد و این کار را تا زمانی که تمام درایه‌ها را محاسبه کند ادامه می‌دهد. و نهایتاً خروجی را در مرحله‌ی `Done` درون رجیستر فایل می‌ریزد.


• Index To Address Transformer

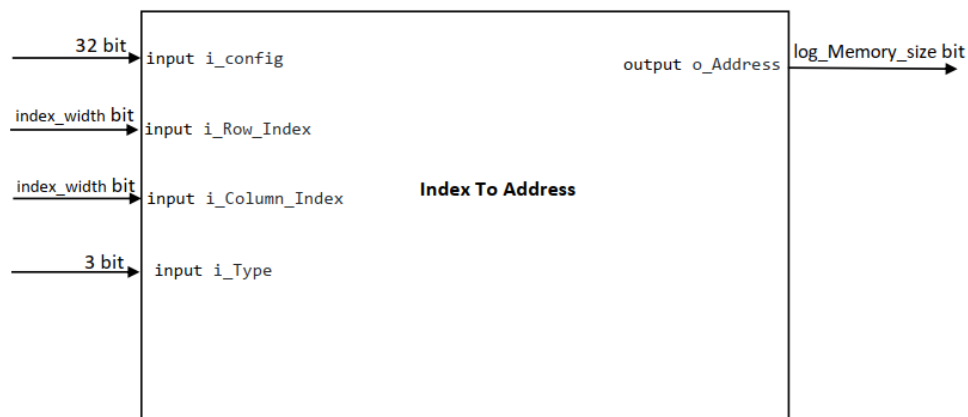

شکل ۱۳: Index To Address Transformer Schematic


این واحد با داشتن کانفیگ و همچنین ورودی‌های مشخص کننده‌ی دیگر باید بتواند آدرس A_{ix} یا B_{xj} یا C_{ij} را پیدا کند بیت‌های ورودی این واحد شامل اندیس سطر و ستون و ۳ بیت دیگر که مشخص می‌کند باید آدرس کدام یک از A, B, C را پیدا کند. روشن است که عملکرد این واحد به قرار داد اولیه‌ای که برای حافظه و کانفیگ گذاشتیم به شدت وابسته خواهد شد و می‌توان آن را تنها با توجه به حالت‌های مختلف برای i_Type محاسبه کرد.

Column Processor •

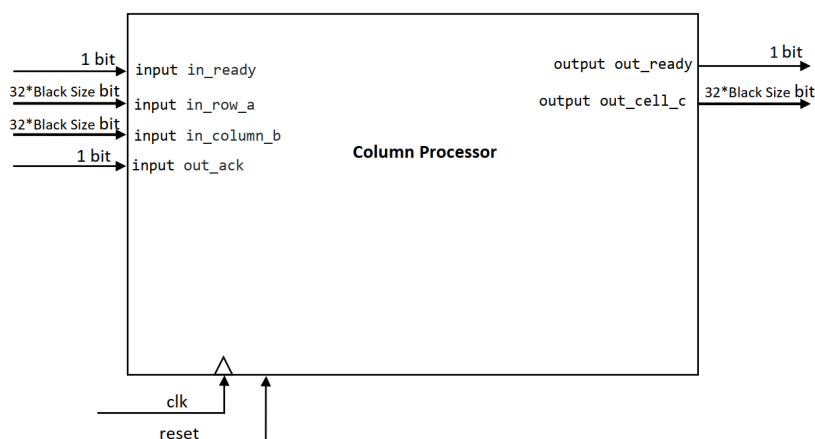

شکل ۱۴: Column Processor Schematic


این واحد به منظور محاسبه ضرب یک سطر از ماتریس A_{ix} در یک ستون از ماتریس B_{xj} طراحی شده است.

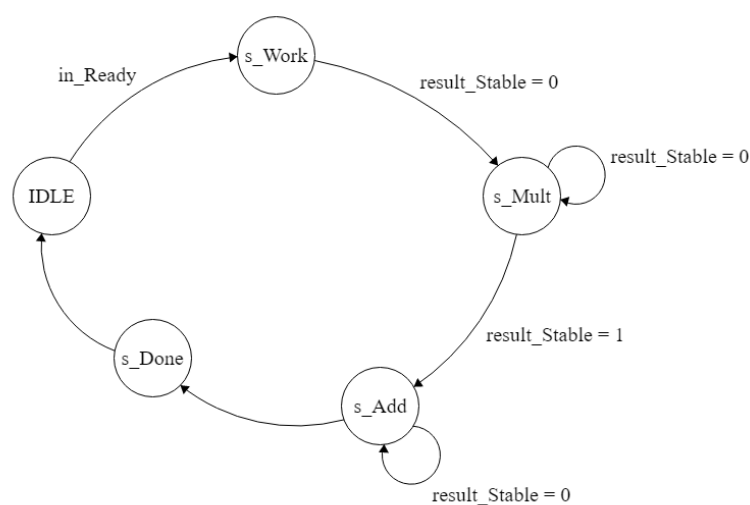

شکل ۱۵: Column Processor Fsm


هر موقع واحد Square Matrix Multiplier داده‌های این واحد را فراهم کند بیت `in_Ready` را برایش فعال می‌کند سپس این واحد نیز داده‌ها را ابتدا در اختیار واحد ضرب کننده‌ی سطری می‌دهد و بعد از آماده شدن پاسخ آن داده‌ها را در اختیار واحد جمع کننده قرار می‌دهد و در نهایت این داده‌ها را در محل مناسبی در Register File می‌ریزد.

Column Multiplier •

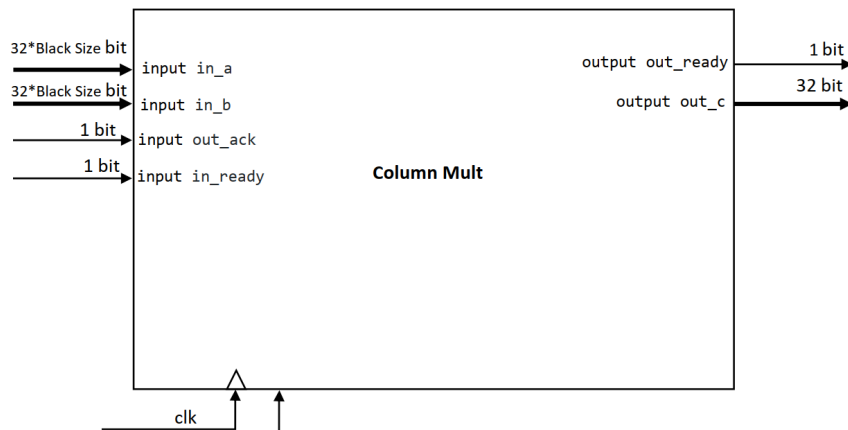

شکل ۱۶: Column Multiplier Schematic


وظیفه‌ی این واحد جمع کردن این است که حاصل ضرب نقطه‌ای یک سطر از A_{ix} و یک ستون از B_{xj} را محاسبه کرده و این مقدار را نگه داشته تا `column_processors` بتواند از آن استفاده کند.

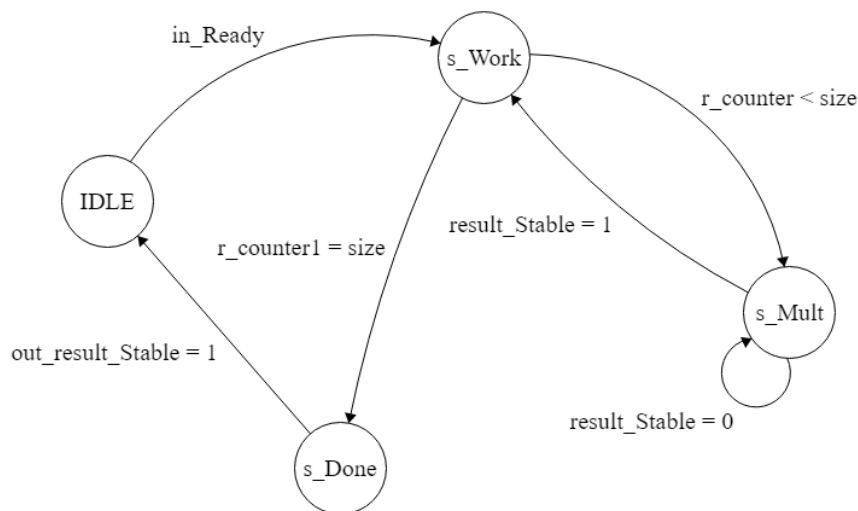

شکل ۱۷: Column Multiplier Fsm


همانطور که از نمودار حالت مشخص است این واحد تا زمانی که `r_Counter` از k کوچک‌تر باشد ضرب کردن را تکرار می‌کند و بعد از آن به حالت `s_Done` می‌رود.

Column Adder •

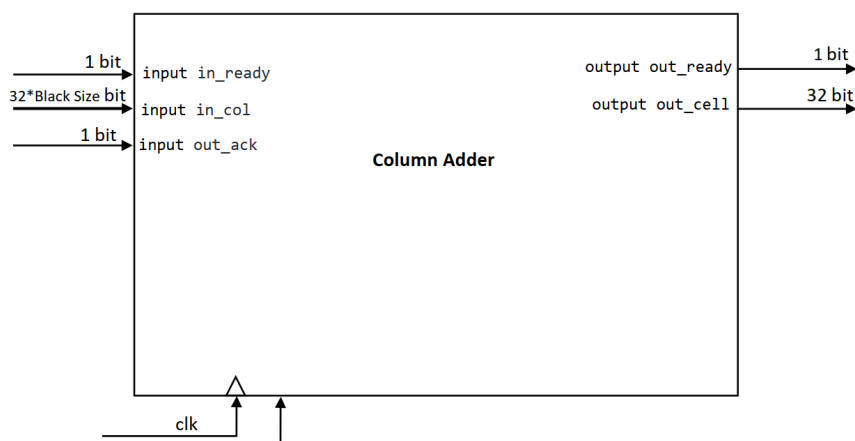

شکل ۱۸: Column Adder Schematic

این واحد وظیفه‌ی جمع کردن یک ستون در ورودی را دارد.

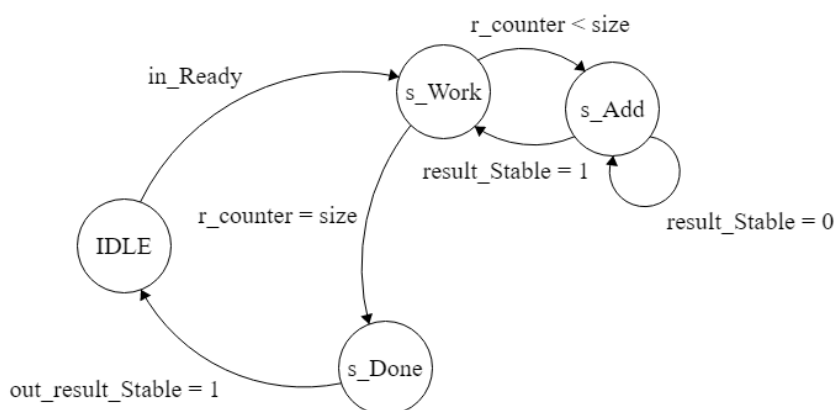


شکل ۱۹: Column Adder Fsm

همانطور که می‌توان از این نمودار حالت دید نحوه‌ی عملکرد این واحد به گونه‌ایست که با دریافت سیگنال `in_ready` در حالت جمع کردن بلاک‌ها قرار می‌گیرد و این کار را تا زمانی که `r_counter` از k کمتر باشد ادامه می‌دهد.

۴.۲ شماتیک کلی سخت‌افزار

در این بخش بعد از سنتز به وسیله‌ی Xilinx شماتیک کلی سخت‌افزار را استخراج کردیم که به صورت زیر می‌باشد.

 

شکل ۲۰: شماتیک نهایی Top Module

۳ روند شبیه‌سازی و نتایج حاصل

۱.۳ توصیف TestBench ها

۲.۳ توصیف روند کلی شبیه‌سازی

۳.۳ توصیف Golden Model

۴.۳ مقایسه‌ی خروجی‌های نهایی با Golden Model

۴ پیاده‌سازی و نتایج حاصل

با استفاده از نرم افزار ISE سنتز انجام گرفت که نتایج آن در ادامه گزارش آمده است. به کمک سنتز موفق تعداد ثبات های استفاده شده، تعداد ها LUT و حداقل تعداد کلاک به طوری که سیستم دچار مشکلات زمان بندی نشود را به دست می آید.